

SERİ PARALEL DİRENÇ BİRLEŞTİRMELERİ

Şimdiye kadar KGK (tek gözlü) veya KAK (tek düğüm çiftli) uygulaması ile analiz edilebilen devreleri inceledik,

Bazı durumlarda, bir devrenin analizini basitleştirmek için dirençleri birleştirmenin avantajlı olduğunu gördük

Şimdi dirençleri birleştirme tekniğini kullanarak analizi basitleştirebileceğimiz bazı daha karmaşık devreleri inceleyeceğiz ...

SERİ BİRLEŞTİRMELER


$$R_S = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

PARALEL BİRLEŞTİRMELER


$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

$$G_p = G_1 + G_2 + \dots + G_N$$

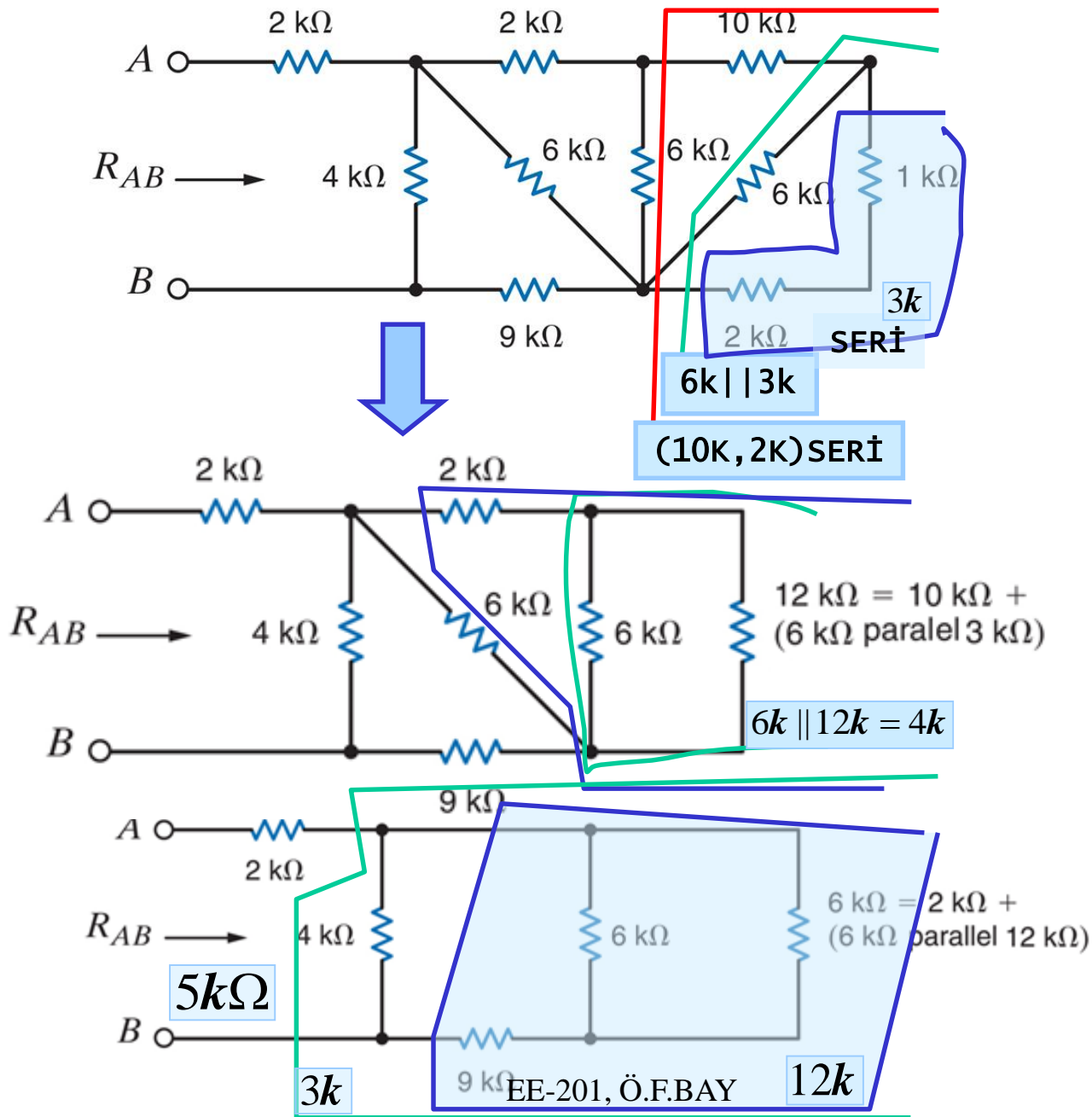
İLK ÖNCE DİRENÇLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ İŞLEMİNİ YAPIYORUZ



ÖRNEKLER: SERİ-PARALEL BİRLEŞTİRMELER

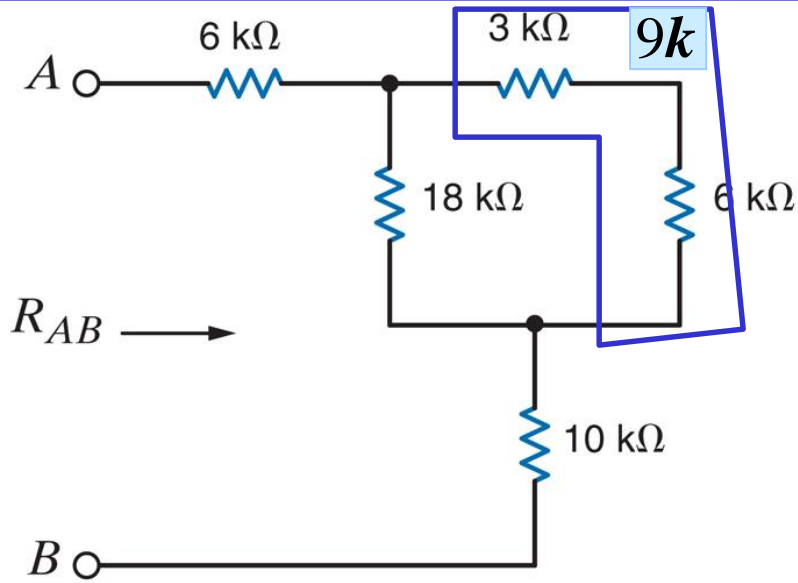

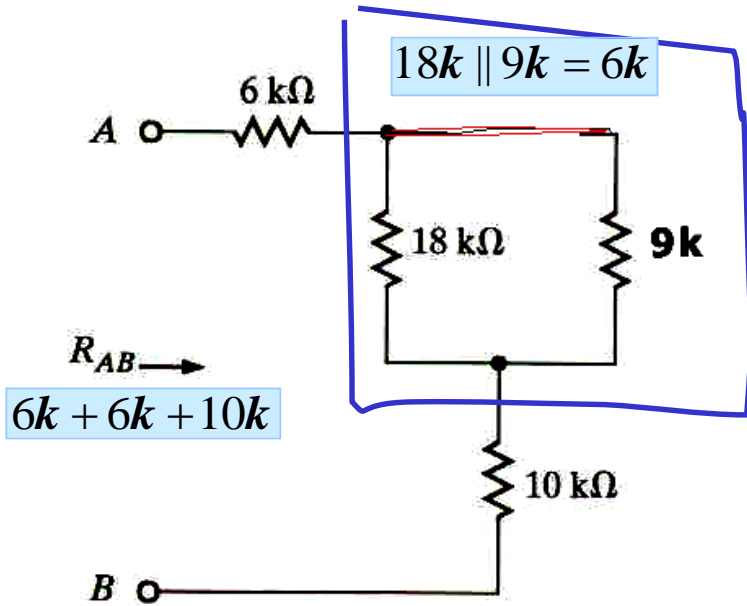
Çizim kafa karıştırıcı olursa ...
Sadeleştirilmiş devreyi yeniden
çizip tekrar başlayın



Dirençler tam olarak aynı akımı
taşıyorsa seri haldedirler

Dirençler aynı iki düğüm arasına
bağlandıklarında paraleldirler

“TERS SERİ PARALEL BİRLEŞTİRMELER”

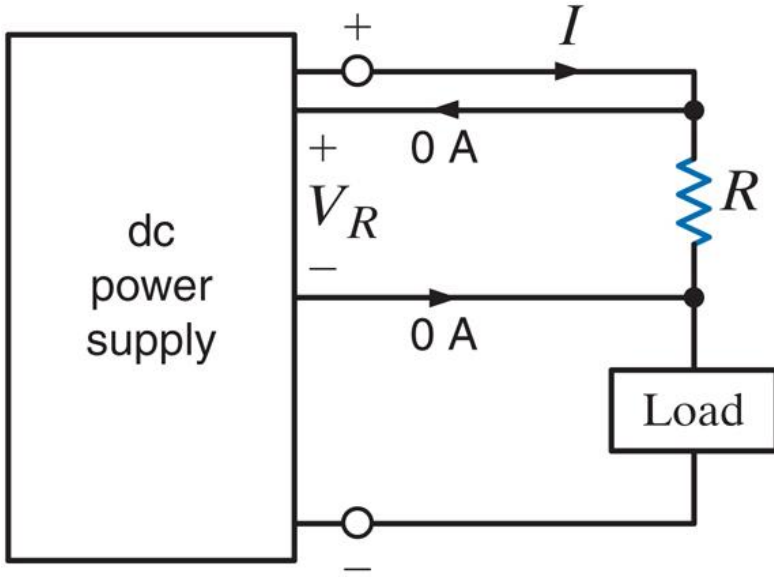

BASİT ÖRNEK

V_R 600mV olmalı, $I = 3A$ iken

ELİMİZDE SADECE 0.1Ω DIRENC BULUNMAKTA

$$\text{GEREKLİ } R = \frac{0.6V}{3A} = 0.2\Omega \Rightarrow R = 0.1\Omega + 0.1\Omega$$



Son değeri göz önüne alarak doğru kombinasyonu bulun

BASİT OLMAYAN ÖRNEK


V_R 600mV olmalı, $I = 9A$ iken

SADECE 0.1Ω DIRENC MEVCUTTUR
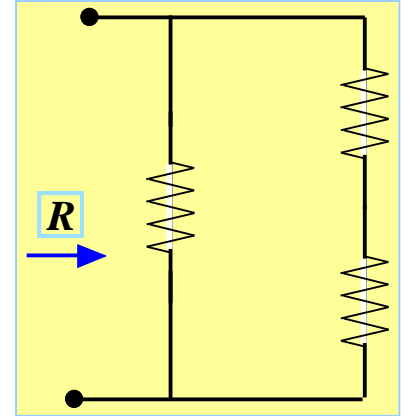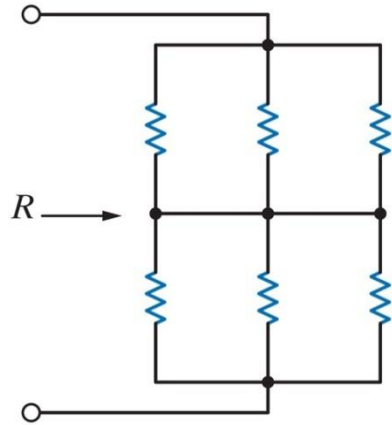
$$\text{GEREKLİ } R = \frac{0.6V}{9A} = 0.0667\Omega \Rightarrow$$



DİRENÇ TOLERANSININ ETKİSİ

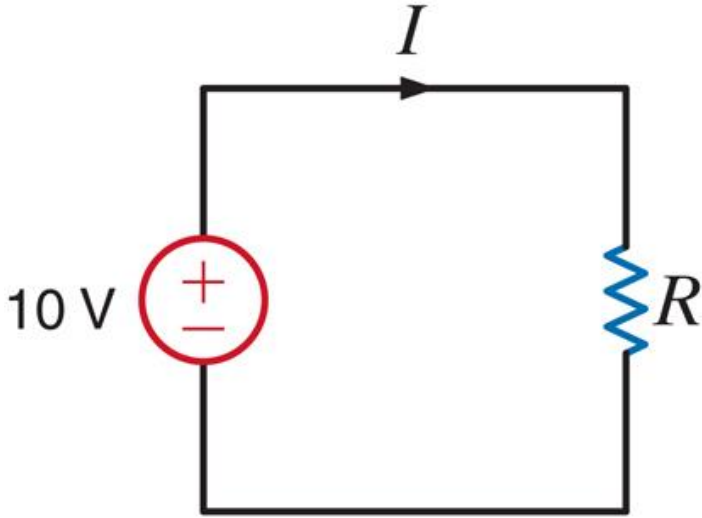

NORMAL DİRENÇ DEĞERİ : $2.7k\Omega$
DİRENÇ TOLERANSI : 10%

AKIM VE GÜÇ ARALIKLARI?

$$\text{NORMAL AKIM : } \bar{I} = \frac{10}{2.7k} = 3.704 \text{ mA}$$

$$\text{NORMAL GÜC : } P = \frac{(10)^2}{2.7k} = 37.04 \text{ mW}$$

$$\text{MINIMUM AKIM : } I_{\min} = \frac{10}{1.1 \times 2.7k} = 3.367 \text{ mA}$$

$$\text{MAKSİMUM AKIM : } I_{\max} = \frac{10}{0.9 \times 2.7k} = 4.115 \text{ mA}$$

$$\text{MINIMUM GÜC (} V_{I_{\min}} \text{) : } 33.67 \text{ mW}$$

$$\text{MAKSİMUM GÜC : } 41.15 \text{ mW}$$

AKIM VE GÜÇ ARALIKLARI TOLERANSLA BELİRLENİR,
ANCAK DEĞİŞİM YÜZDESİ TOLERANS YÜZDESİNDEN FARKLI OLABİLİR.
ARALIKLAR SİMETRİK OLMAYABİLİR

SERİ-PARALEL DİRENÇ KOMBİNASYONLU DEVRELER

ELEMANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ, BİR DEVRENİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTABİLİR VE ŞİMDİYE KADAR GELİŞTİRİLEN TEMEL ARAÇLARI KULLANARAK ANALİZ İÇİN UYGUN HALE GETİRİLEBİLİR.


SERİ OLARAK BİRLEŞTİRİLEN DİRENÇLER DEVREDEN BİR DÜĞÜMÜ ORTADAN KALDIRIR.

PARALEL OLARAK BİRLEŞTİRİLEN DİRENÇLER DEVREDEN BİR ÇEVREYİ ORTADAN KALDIRIR.



GENEL STRATEJİ:

- DEVRENİN ANALİZ EDİLEBİLMESİ İÇİN YETERİNCE BASİT HALE GELİNCEYE KADAR KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN.
- ORİJİNAL DEVREDEKİ İSTENEN DEĞİŞKENLERİ HESAPLAMAK İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ DEVREDEKİ VERİLERİ KULLANIN
- BU NEDENLE DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İLİŞKİYİ TAKİP ETMENİZ GEREKİR.

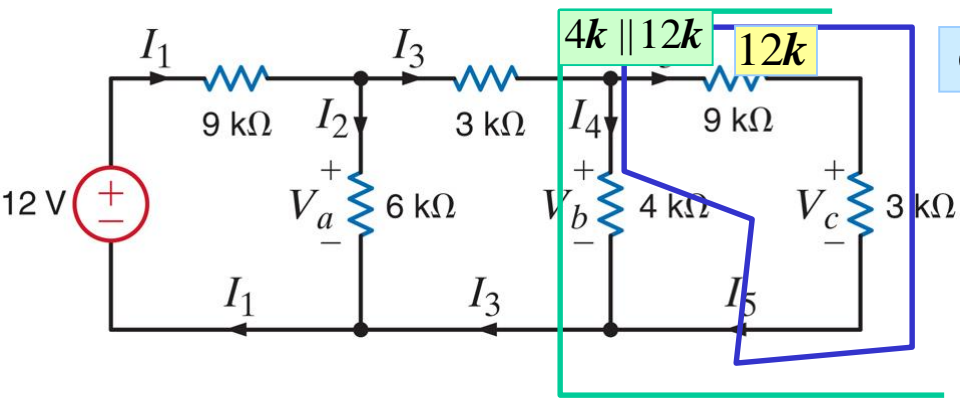
AŞAĞIDAKİ DEVREDE ETİKETLENMİŞ BÜTÜN AKIM VE GERİLİMLERİ BULMAK İSTİRORUZ



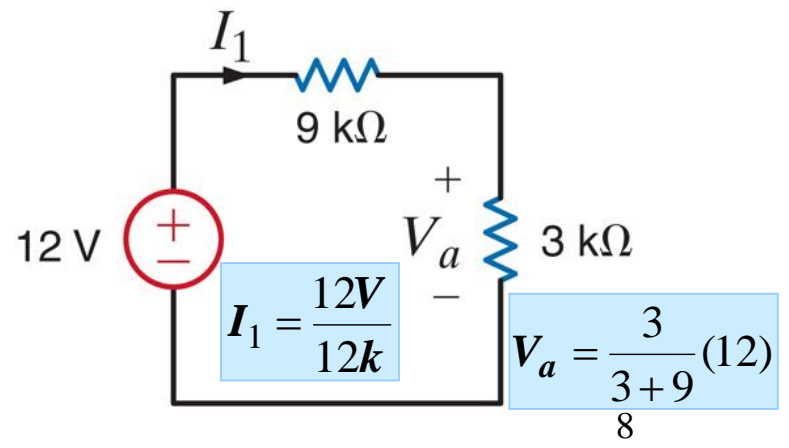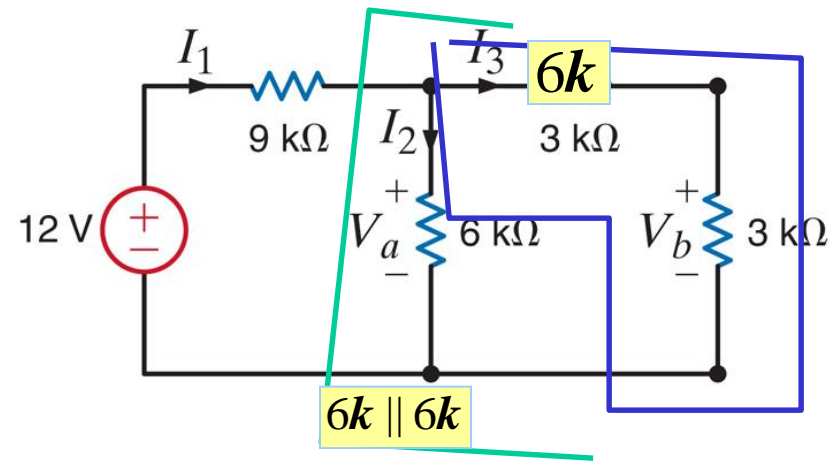Önce onu tek gözlü bir devreye indirgeyin



Sonra: OHM KANUNU, KGK VE KAK KULLANIN

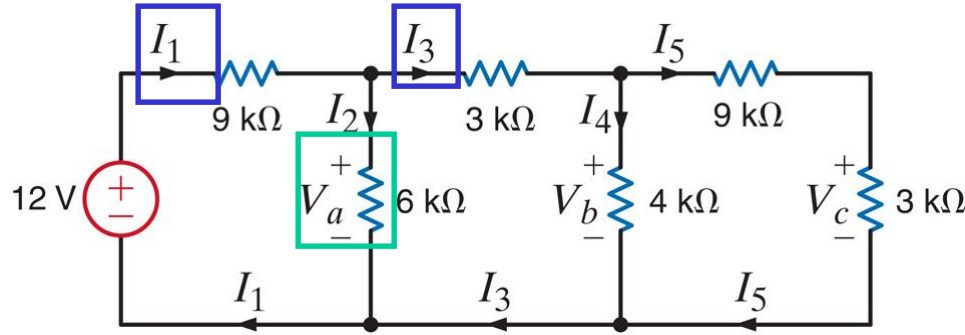

OHM KANUNU : $I_2 = \frac{V_a}{6k}$

KAK : $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

OHM KANUNU : $V_{3k} = 3k * I_3$


...DİĞER OPSİYONLAR...

$I_4 = \frac{12}{4+12} I_3$


KAK : $I_5 + I_4 - I_3 = 0$

$V_b = 4k * I_4$

OHM KANUNU : $V_c = 3k * I_5$

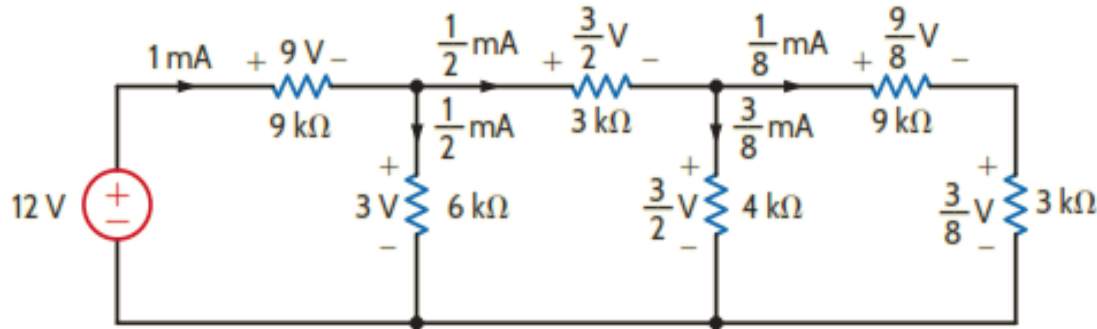


Vo değerini bulun

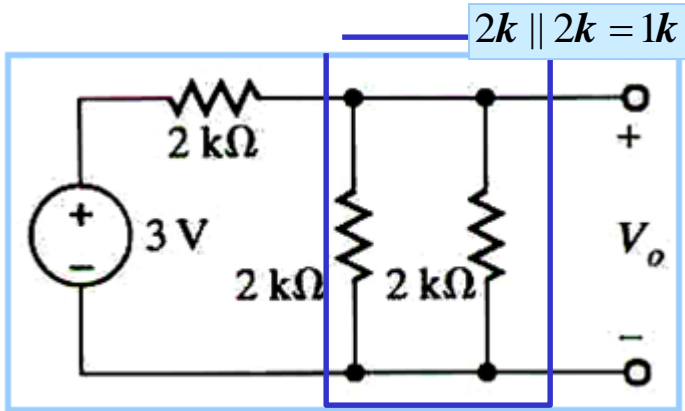

GERILIM BOLUCU : $V_o = \frac{1\text{ k}}{1\text{ k} + 2\text{ k}} (3\text{ V}) = 1\text{ V}$

YAPARAK ÖĞRENİN


Io değerini bulun

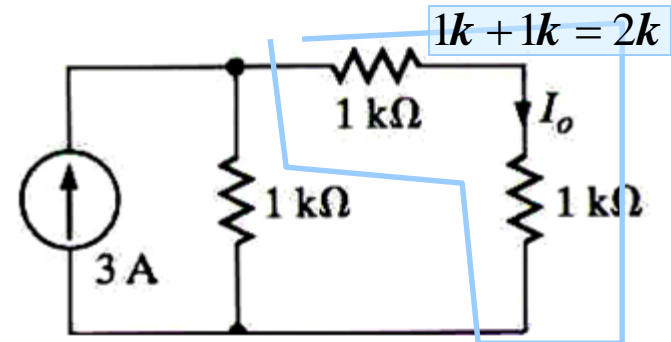

AKIM BOLUCU : $I_o = \frac{1\text{ k}}{1\text{ k} + 2\text{ k}} (3\text{ A}) = 1\text{ A}$

ÖRNEK "SONDAN BAŞA DOĞRU"

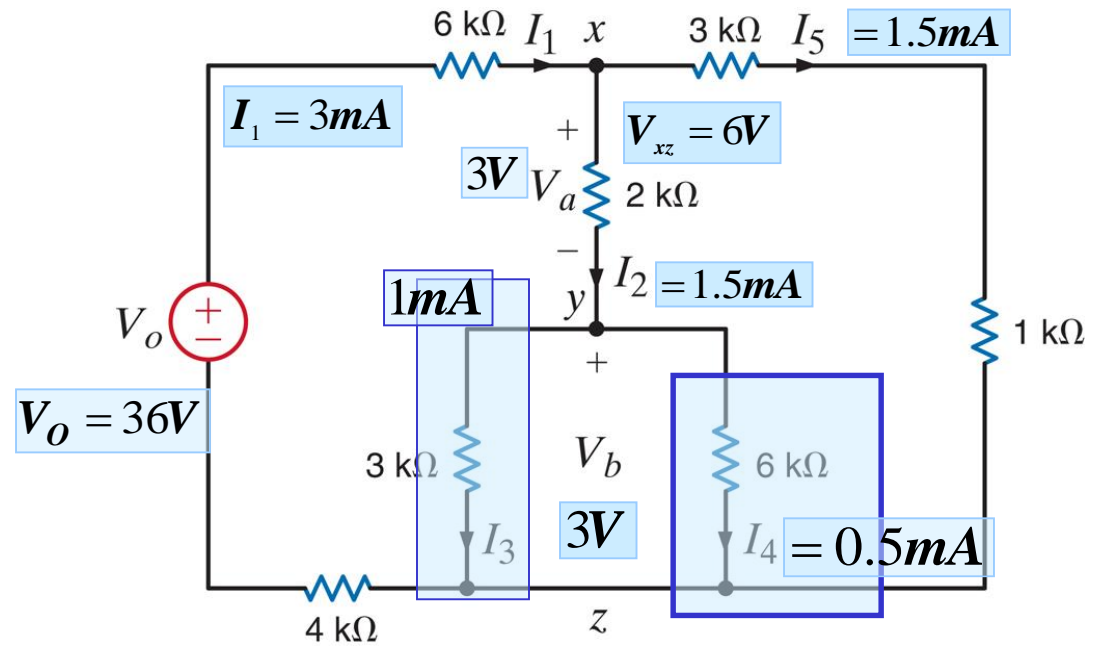$I_4 = 0.5mA$ ise kaynak gerilimi V_o 'ı bulun



STRATEJİ. HER ZAMAN SORUN: "BAŞKA NEYİ HESAPLAYABİLİRİM?"

$$V_b = 6k * I_4$$

$$V_{xz} = V_a + V_b$$

$$I_3 = \frac{V_b}{3k}$$

$$I_5 = \frac{V_{xz}}{4k}$$


$$I_2 = I_3 + I_4$$

$$I_1 = I_2 + I_5$$

$$V_a = 2k * I_2$$


$$V_o = 6k * I_1 + V_{xz} + 4k * I_1$$

V_o 'i bulun

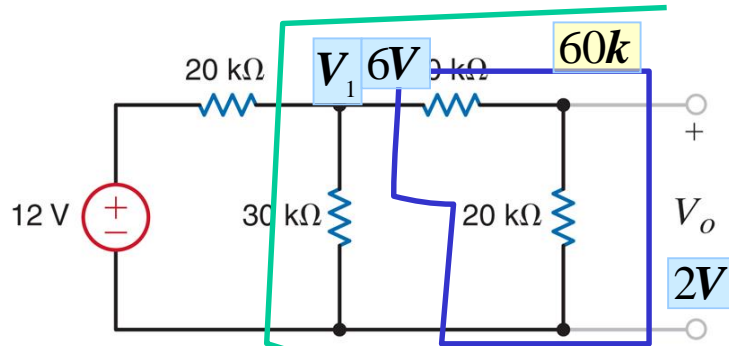

STRATEJİ : V_1 'i bul
Gerilim Bolucu kullan

$$30k \parallel 60k = 20k$$

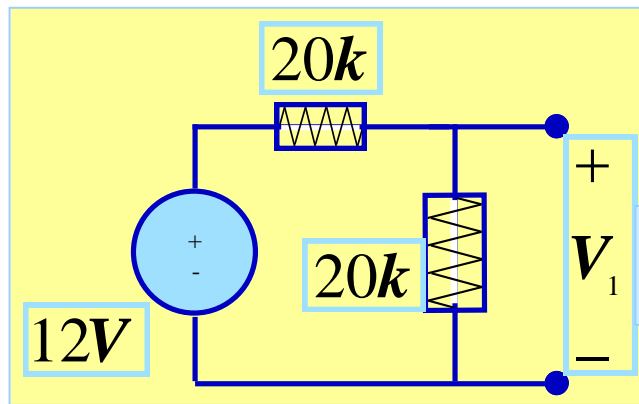


$$V_1 = \frac{20k}{20k + 20k} (12) = 6V$$

GERILIMBOLUCU

$$V_o = \frac{20k}{20k + 40k} V_1$$

V_s 'yi bulun


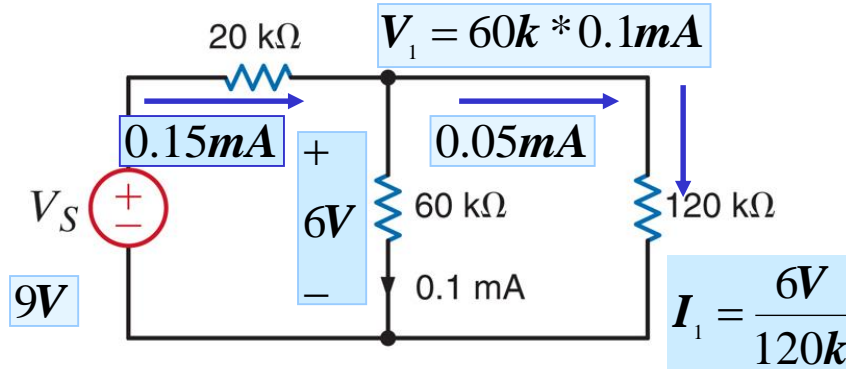


Bu tersden bir sorudur, ne hesaplanabilir?

$$V_s = 20k * 0.15\text{ mA} + 6V$$

YILDIZ ÜÇGEN DÖNÜŞÜMLERİ

Y - Δ DÖNÜŞÜMLERİ

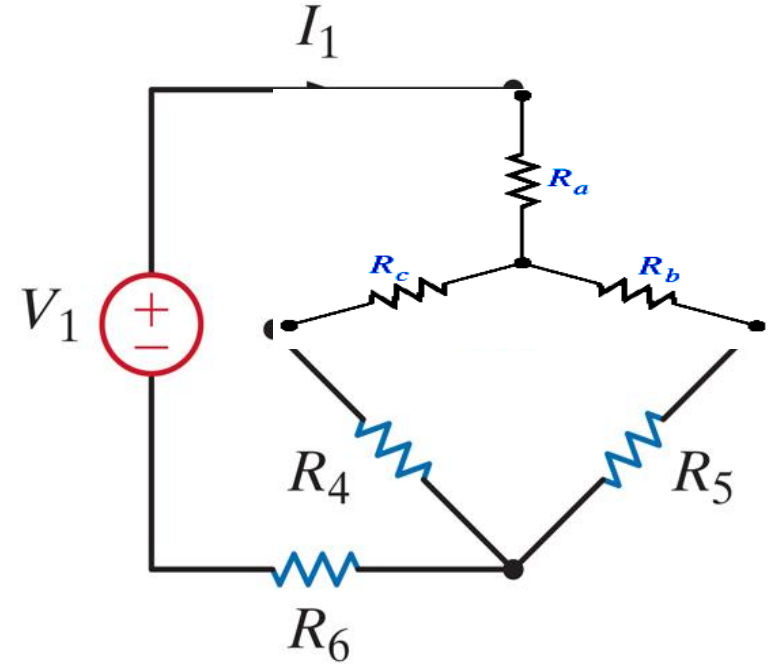
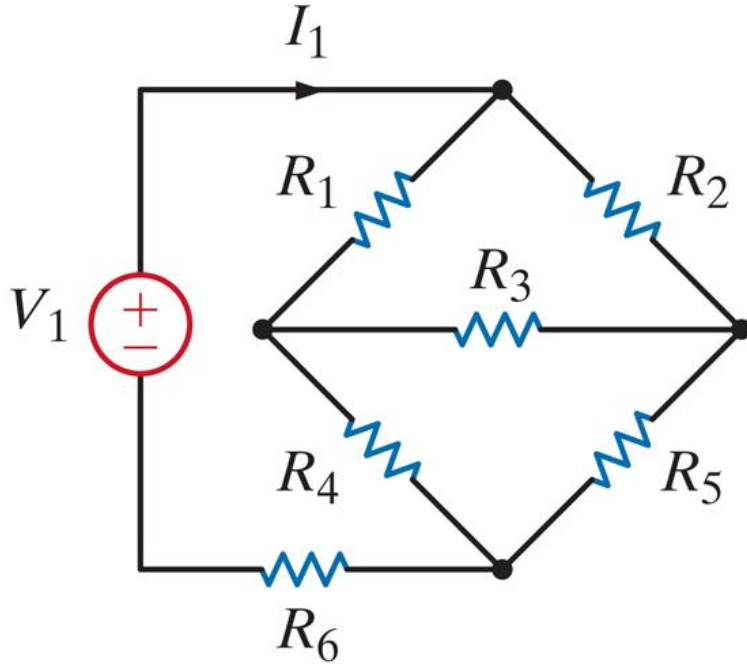


BU DEVRE SERİ YA DA PARALEL DİRENÇ İÇERMEMEKTEDİR

SONRA DEVRE BU HALE GELİR VE SERİ PARALEL DÖNÜŞÜMLER YAPILABİLİR




BU DEVRENİN YERİNE

BU DEVREYİ ELDE EDEBİLİRİZ

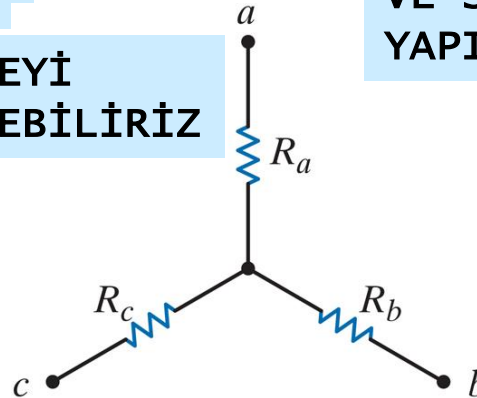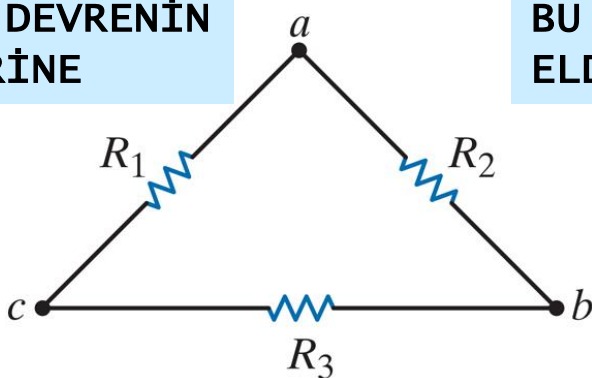

ÜÇGEN YILDIZ DÖNÜŞÜMÜ

$$R_{ab} = R_2 \parallel (R_1 + R_3)$$

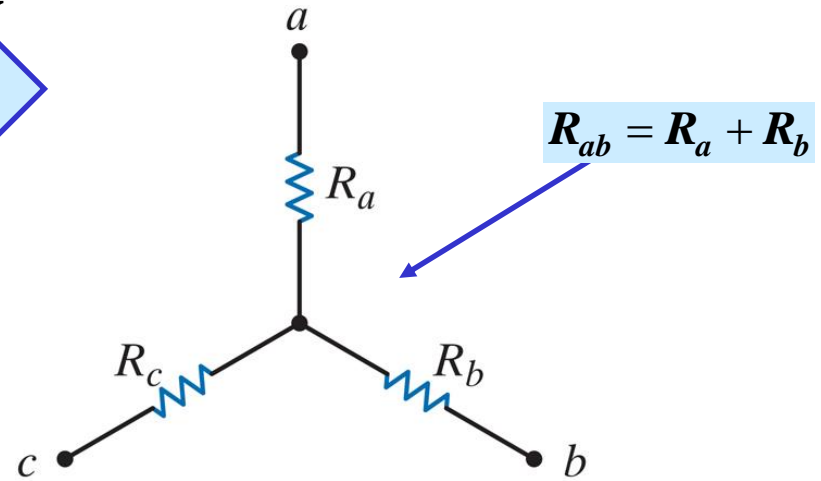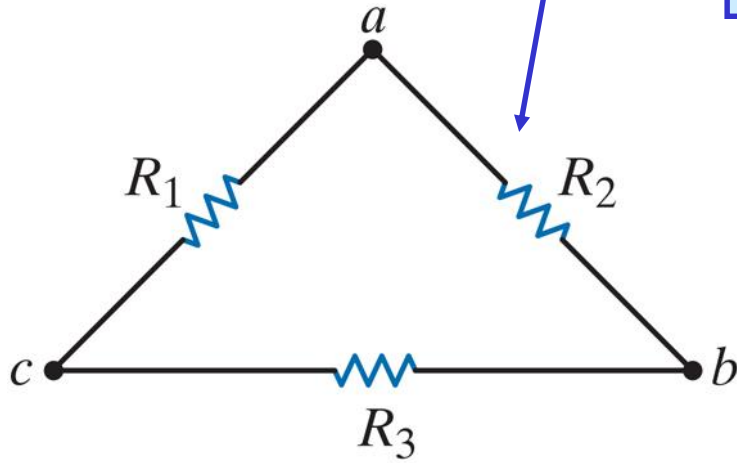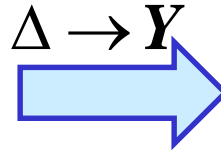

$$R_{ab} = R_a + R_b$$

$$R_{ab} = R_a + R_b = \frac{R_2(R_1 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_{bc} = R_b + R_c = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_{ca} = R_c + R_a = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_a + R_b + R_c = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_a = (R_a + R_b + R_c) - (R_b + R_c)$$


$$R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_b = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$\Delta \rightarrow Y$

YILDIZ ÜÇGEN DÖNÜŞÜMÜ

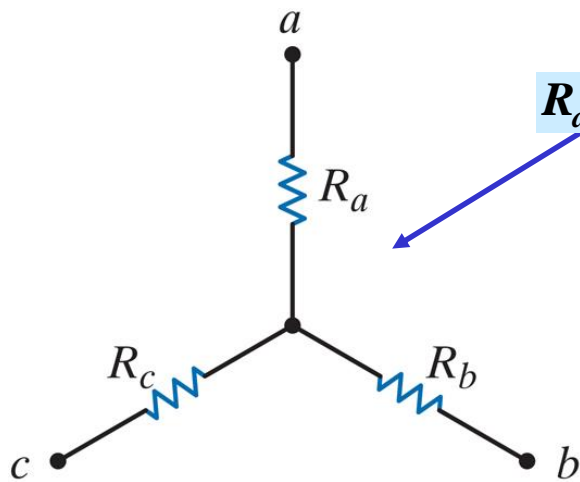

$$R_{ab} = R_a + R_b$$

$Y \rightarrow \Delta$

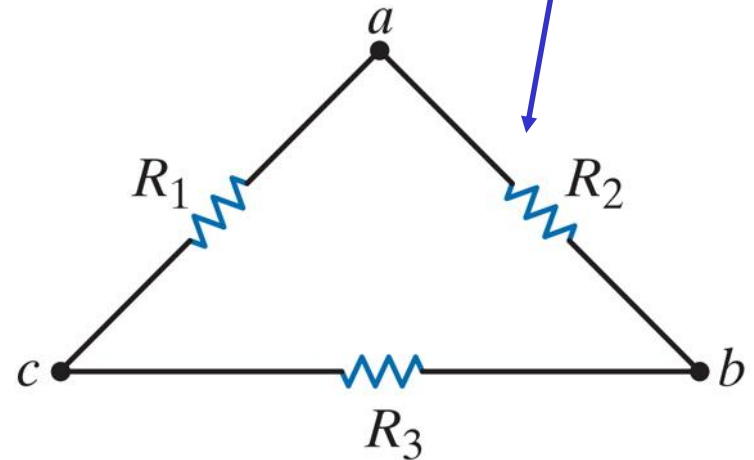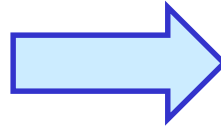

$$R_{ab} = R_2 \parallel (R_1 + R_3)$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$


$$R_b = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$



$\Delta \rightarrow Y$

$$R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} * \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} * \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3} * \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

YILDIZ ÜÇGEN DÖNÜŞÜMÜ -Devam

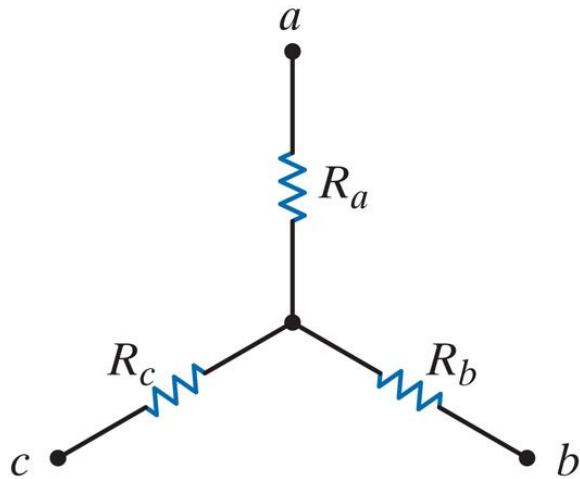

$Y \rightarrow \Delta$

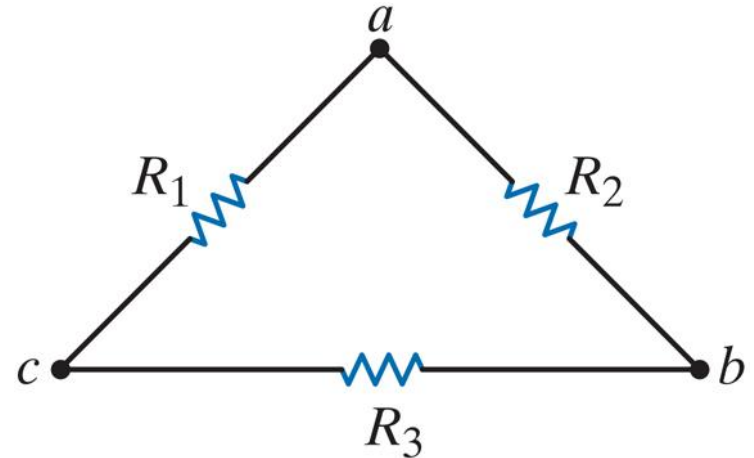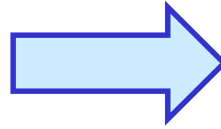

$$R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a = \frac{R_1 R_2^2 R_3 + R_1 R_2 R_3^2 + R_1^2 R_2 R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)^2} = \frac{R_1 R_2 R_3 (R_2 + R_3 + R_1)}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a = \frac{R_1 R_2 R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

$$\frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b} = \frac{R_1 R_2 R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)} / \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_1 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b}$$


$$R_2 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a}$$

ÖRNEK: YILDIZ-ÜÇGEN DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMASI

I_S 'yi Hesaplayın

ÜÇGEN BAĞLANTI

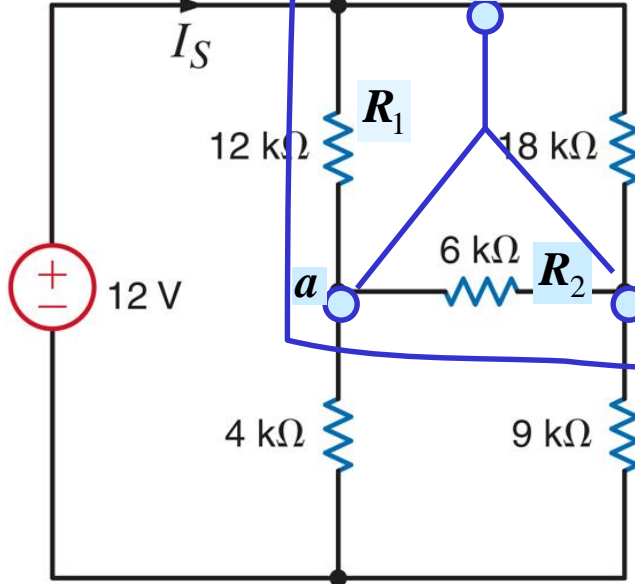


$$R_a = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_b = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$


$$R_c = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$\Delta \rightarrow Y$

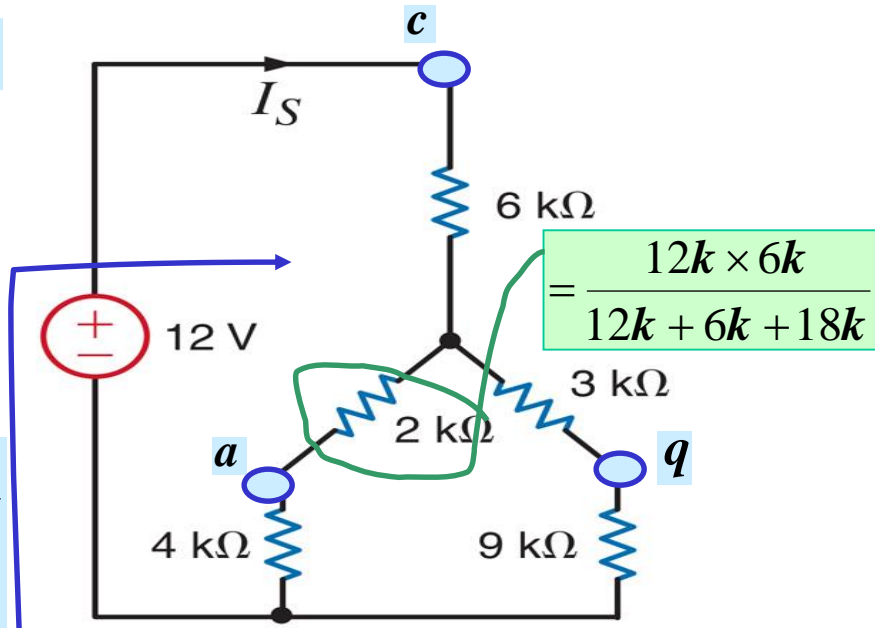

$$R_{EQ} = 6k + (3k + 9k) \parallel (2k + 6k) = 10k$$


$$I_S = \frac{12V}{10k} = 1.2mA$$

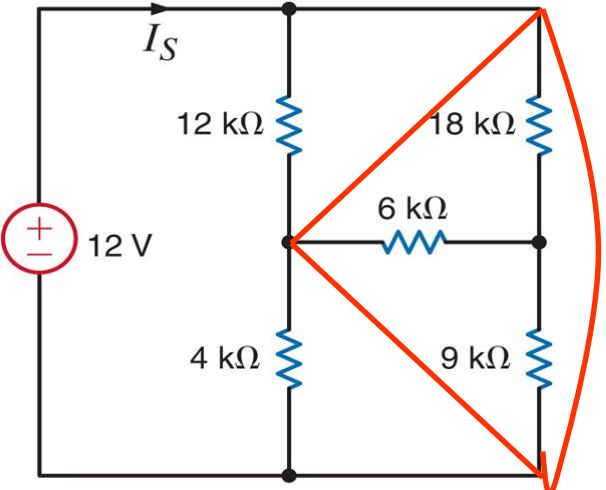

Yıldız-üçgen dönüşümü de kullanılabilirdi ...

ÖRNEK

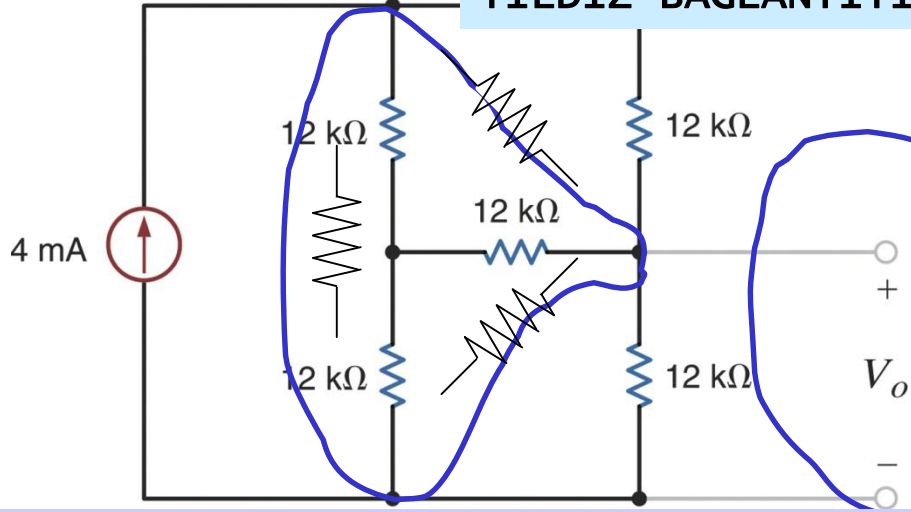YILDIZ BAĞLANTIYI ÜÇGEN BAĞLANTIYA DÖNÜŞTÜRÜN?



BU DÜĞÜMLER KAYBEDİLMEMELİ!


EĞER YILDIZ BAĞLANTIYI ÜÇGEN BAĞLANTIYA DÖNÜŞTÜRÜRSEK, SERİ PARALEL SADELEŞTİRMELER OLUR!

$$R_1 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b} = \frac{3 * 12k\Omega * 12k\Omega}{12k\Omega} = 36k\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c}$$


$$R_3 = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a}$$

Y - Δ

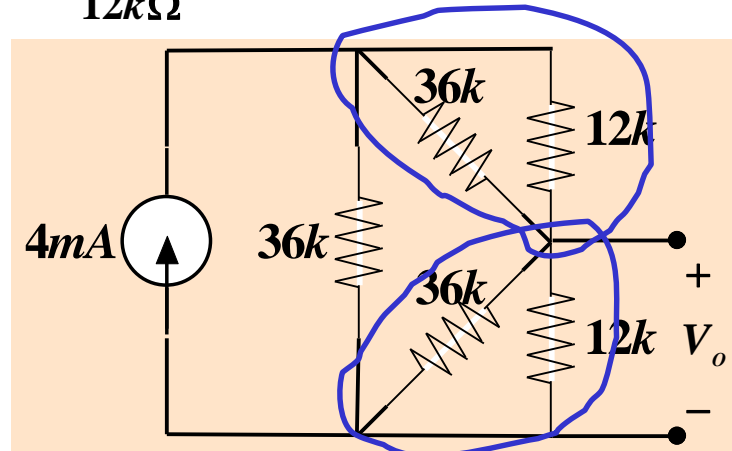

Sonuçtaki devre bir akım bölücüdür

PARALEL SADELEŞTİRME SONRASI DEVRE

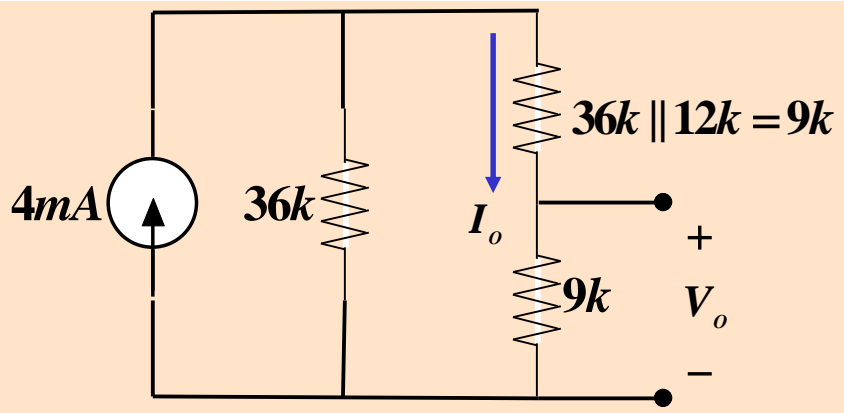

$$I_o = \frac{36k}{36k + 18k} \times 4mA = \frac{8}{3} mA$$

$$V_o = 9k\Omega \times I_o = 9k\Omega \times \frac{8}{3} mA = 24V$$