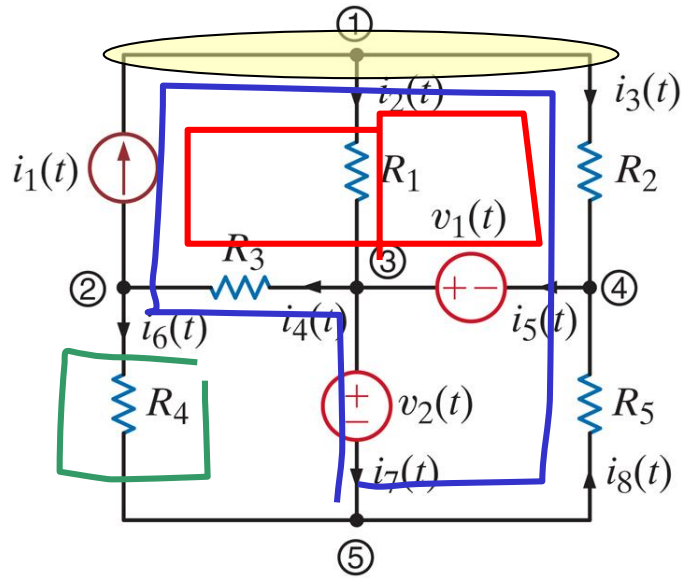


KIRCHHOFF'UN AKIM KANUNU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN
TEMEL İLKELERİNDEN BİRİSİ

“CHARGE CANNOT BE CREATED NOR DESTROYED”
YÜK NE YARATILABİLİR NE DE YOK EDİLEBİLİR

DÜĞÜM, KOL, ÇEVRE, GÖZ




DÜĞÜM: İki veya daha fazla elemanın birleştirildiği noktadır (ör., düğüm 1)

ÇEVRE: Bir düğüm üzerinden birden fazla geçmeyen kapalı bir yoldur (ör., mavi hat)

Kırmızı yol çevre değildir

KOL: İki düğüm arasına bağlanmış eleman (ör., eleman R_4)


DÜĞÜM, KOL, ÇEVRE

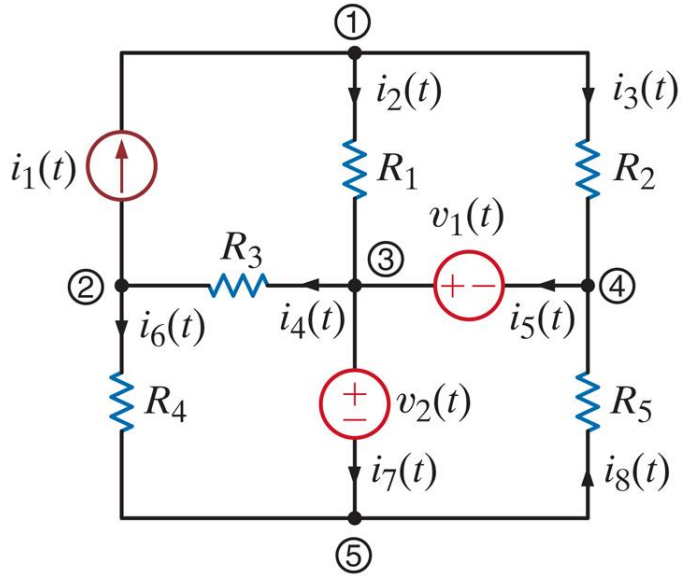

Bir düğüm birkaç elemanı birbirine bağlar, ancak herhangi bir yük barındırmaz


Düğümüne giren toplam akım, düğümünden çıkan toplam akıma eşit olmalıdır

(YÜK'ÜN KORUNUMU İLKESİ)

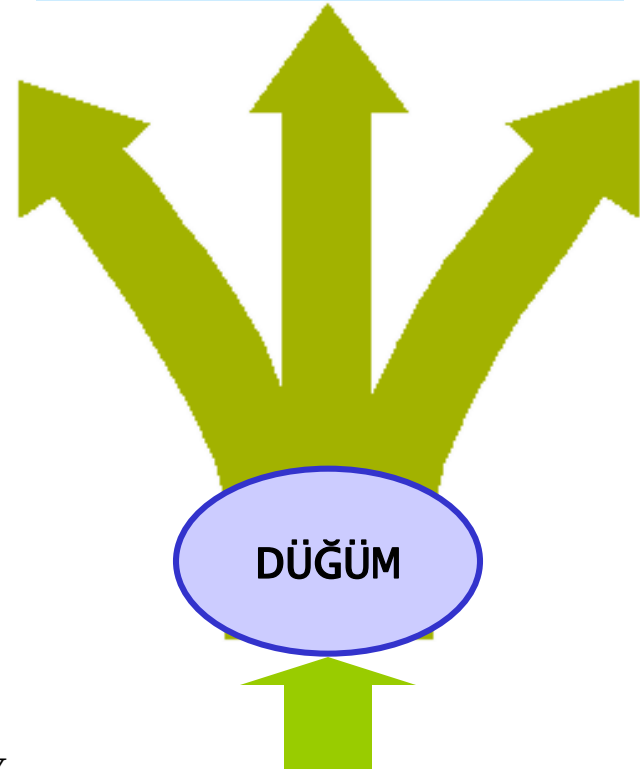

KIRCHHOFF'UN AKIM KANUNU (KAK)

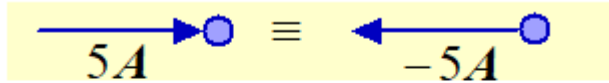Bir düğüme giren akımların toplamı, düğümden çıkan akımların toplamına eşittir




Bir düğüme giren akım, negatif değerli çıkan akıma denktir

Bir düğüme giren akımlarla düğümden çıkan akımların cebirsel toplamı sıfırdır


BU DERSTE DÜĞÜME GİREN AKIMLAR NEGATİF, DÜĞÜMDEN ÇIKAN AKIMLAR POZİTİF OLARAK ALINACAKTIR...

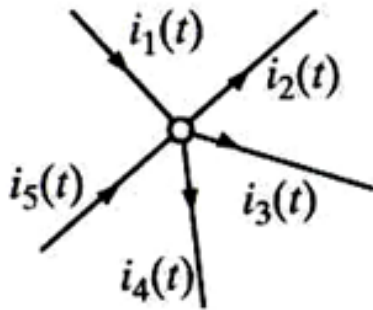Aşağıdaki düğüm için KAK denklemlerini yazın




$$i_1(t) - i_2(t) - i_3(t) - i_4(t) + i_5(t) = 0$$

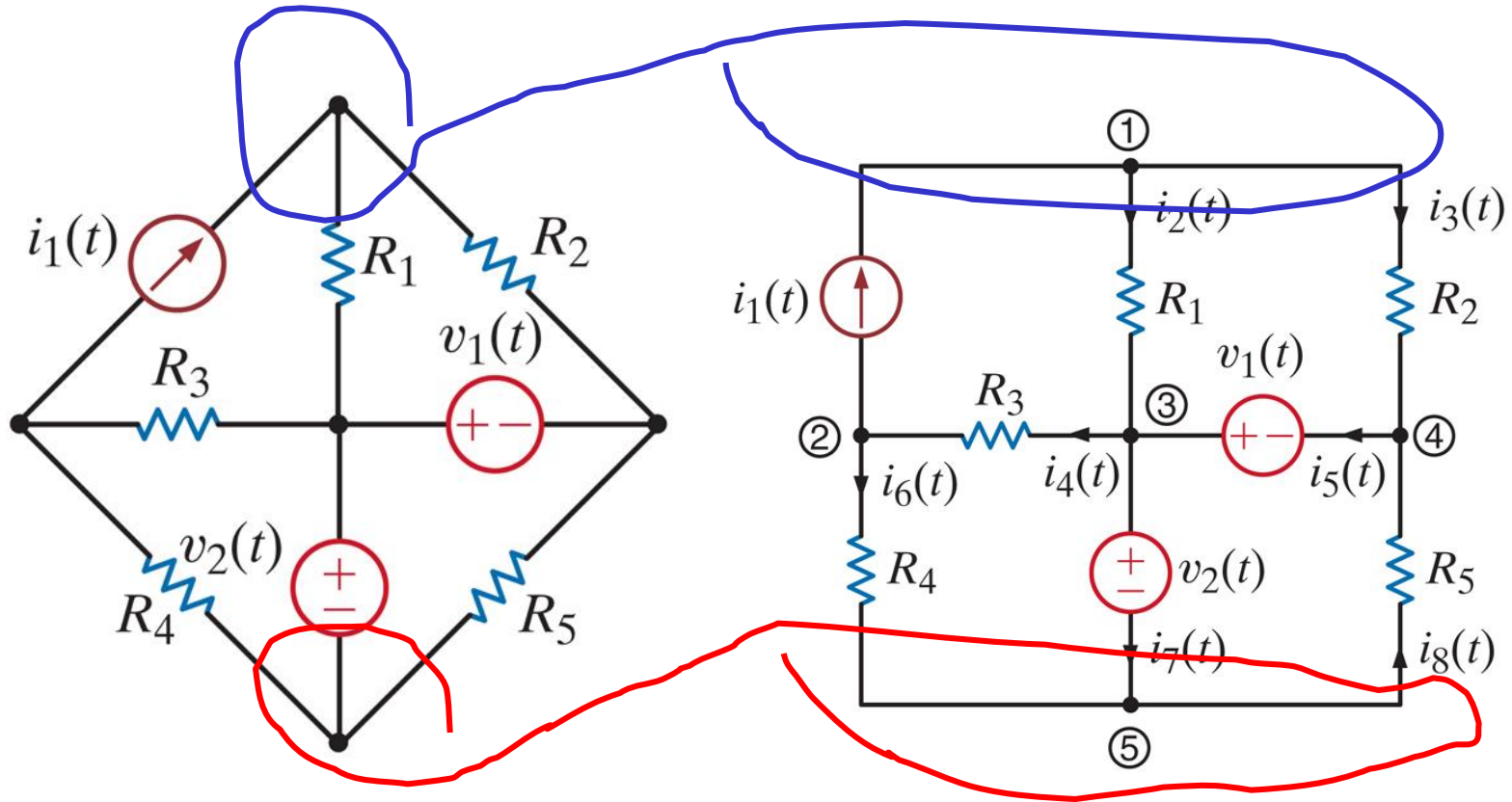Bir düğüm iki veya daha fazla devre elemanının bağlantı noktasıdır.
Görseelliği arttırma amacıyla gerilebilir veya sıkıştırılabilir...
Ama yine de bir düğümdür.



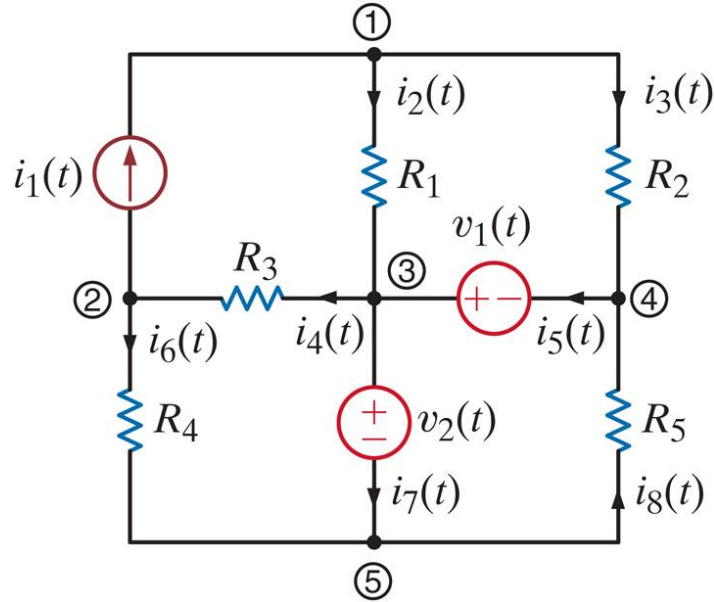BİR DÜĞÜM, BİR DEVRENİN HERHANGİ BİR KISMI OLUP,
BURADA BİR YÜK BİRİKİMİ YOKTUR




$$\text{Düğüm 2: } i_1 + i_6 - i_4 = 0$$

$$\text{Düğüm 3: } -i_2 + i_4 - i_5 + i_7 = 0$$

2 ve 3 numaralı düğümleri topladığı mizda :

$$i_1 - i_2 - i_5 + i_6 + i_7 = 0$$

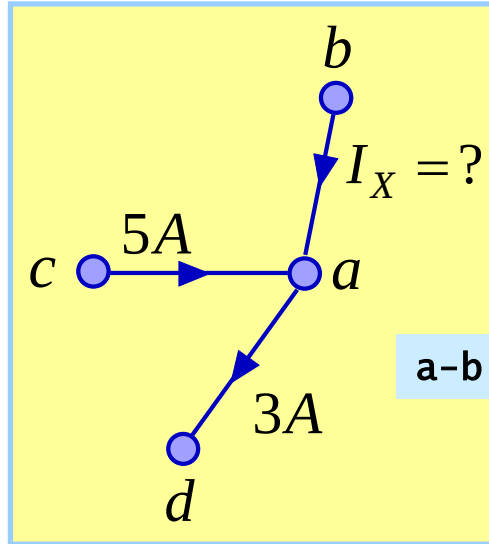PROBLEM ÇÖZME İPUCU:
BİLİNMEYEN AKIMI BULMAK İÇİN KAK KULLANILABİLİR




DÜĞÜME GİREN VE ÇIKAN AKIMLARIN
 CEBİRSEL TOPLAMI SIFIRDIR

$$-5A - I_X + 3A = 0$$

$$I_X = -2A$$

a-b'kolunda yükler hangi yönde akıyor?

ÖRNEK...

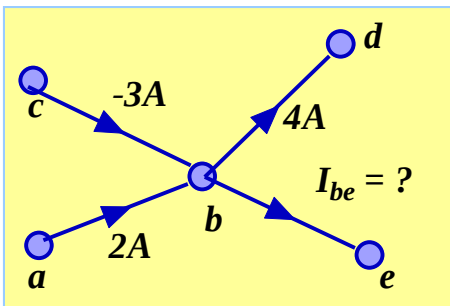


$$\begin{aligned} I_{ab} &= 2A, \\ I_{cb} &= -3A \\ I_{bd} &= 4A \\ I_{be} &= ? \end{aligned}$$

$$I_{be} + 4A - (-3A) - 2A = 0$$

DÜĞÜMLER: a, b, c, d, e
 KOLLAR: $a-b, c-b, b-d, b-e$

BÜTÜN KAK DENKLEMLERİNİ YAZIN

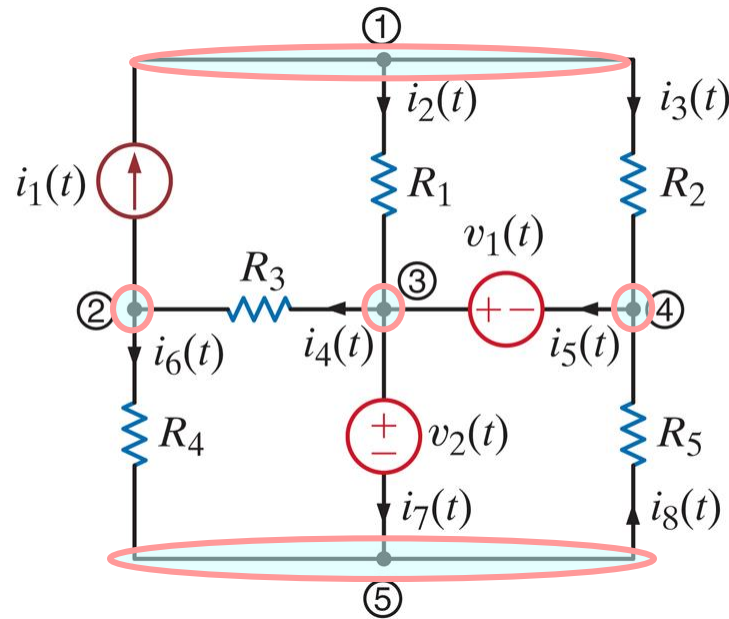

$$-i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) = 0$$

$$i_1(t) - i_4(t) + i_6(t) = 0$$


$$-i_2(t) + i_4(t) - i_5(t) + i_7(t) = 0$$

$$-i_3(t) + i_5(t) - i_8(t) = 0$$

$$-i_6(t) - i_7(t) + i_8(t) = 0$$

Beşinci denklem ilk dört denklemin toplamıdır ...
Dolayısıyla Gereksizdir!

BİLİNMEYEN AKIMLARI BULUN

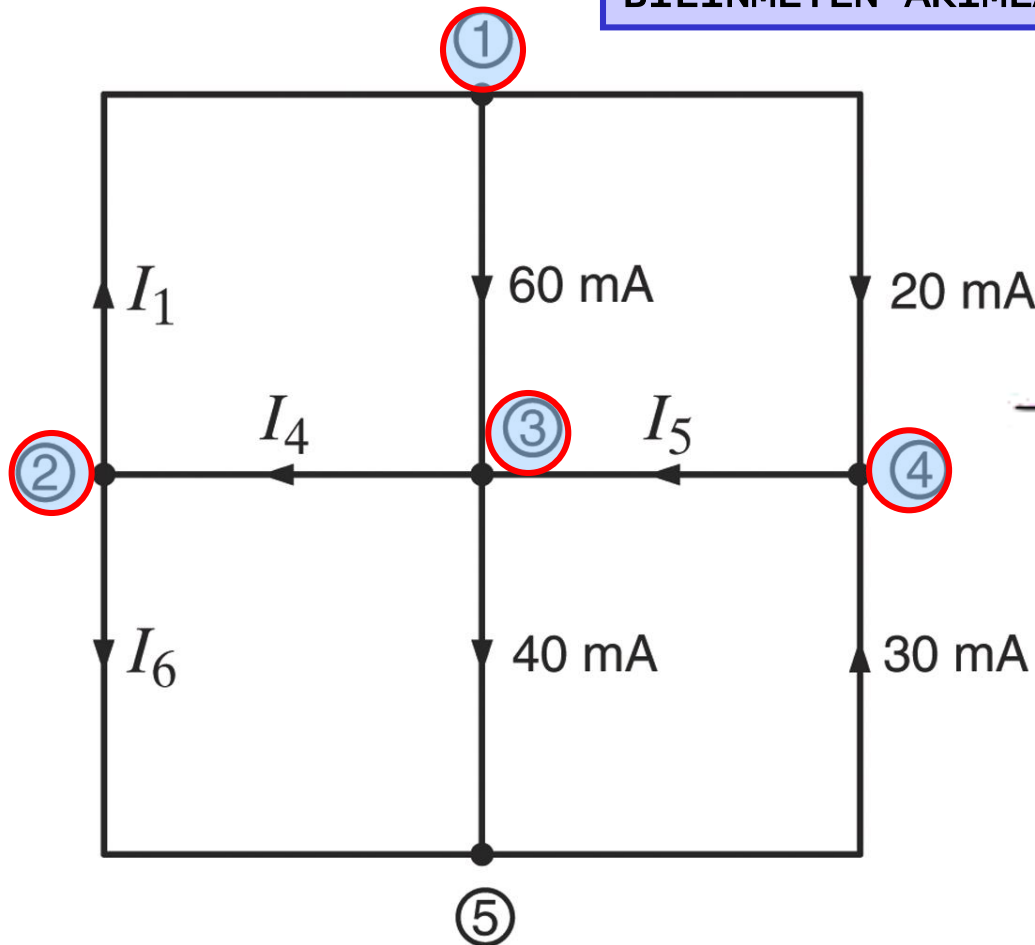

$$\underline{-I_1} + 0.06 + 0.02 = 0$$

$$I_1 - I_4 + \underline{I_6} = 0$$


$$-0.06 + \underline{I_4} - I_5 + 0.04 = 0$$

$$-0.02 + \underline{I_5} - 0.03 = 0$$

KAK yalnızca bağlantılara bağlıdır.
Elemanların türü önemsizdir.

KAK SADECE DEVRENİN TOPOLOJİSİNE BAĞLIDIR.

DEVRE İÇİN KAK DENKLEMLERİNİ YAZIN

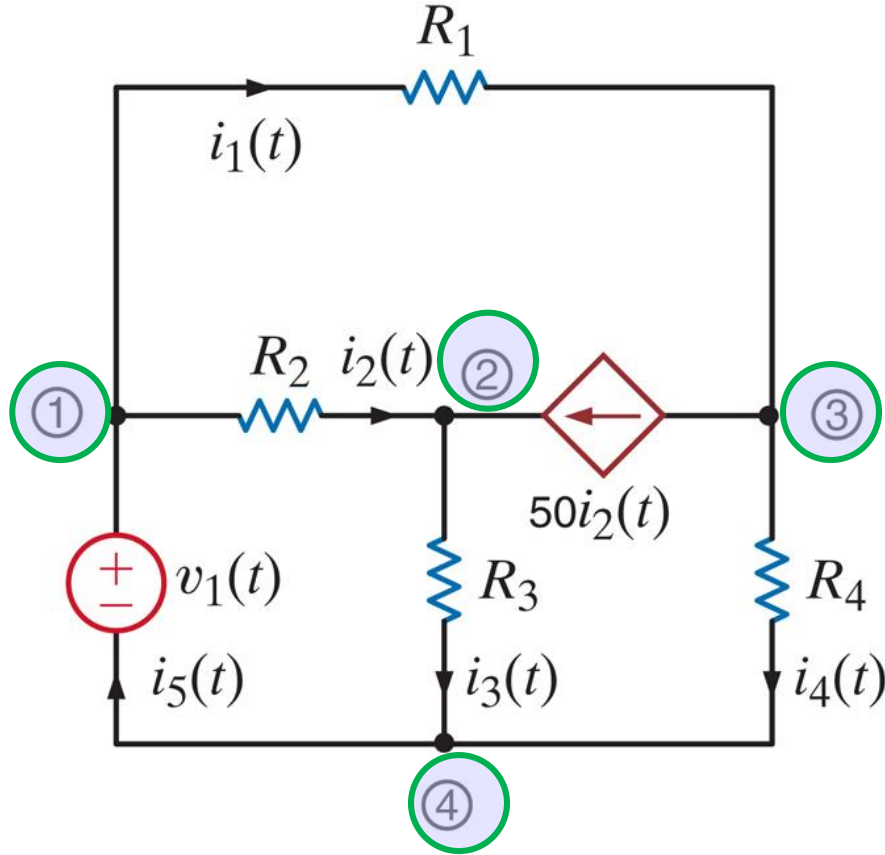

$$i_1(t) + i_2(t) - i_5(t) = 0$$


$$-i_2(t) + i_3(t) - 50i_2(t) = 0$$

$$-i_1(t) + 50i_2(t) + i_4(t) = 0$$

$$i_5(t) - i_3(t) - i_4(t) = 0$$

• Son denklem yine önceki üç denkleme doğrusal olarak bağımlıdır.

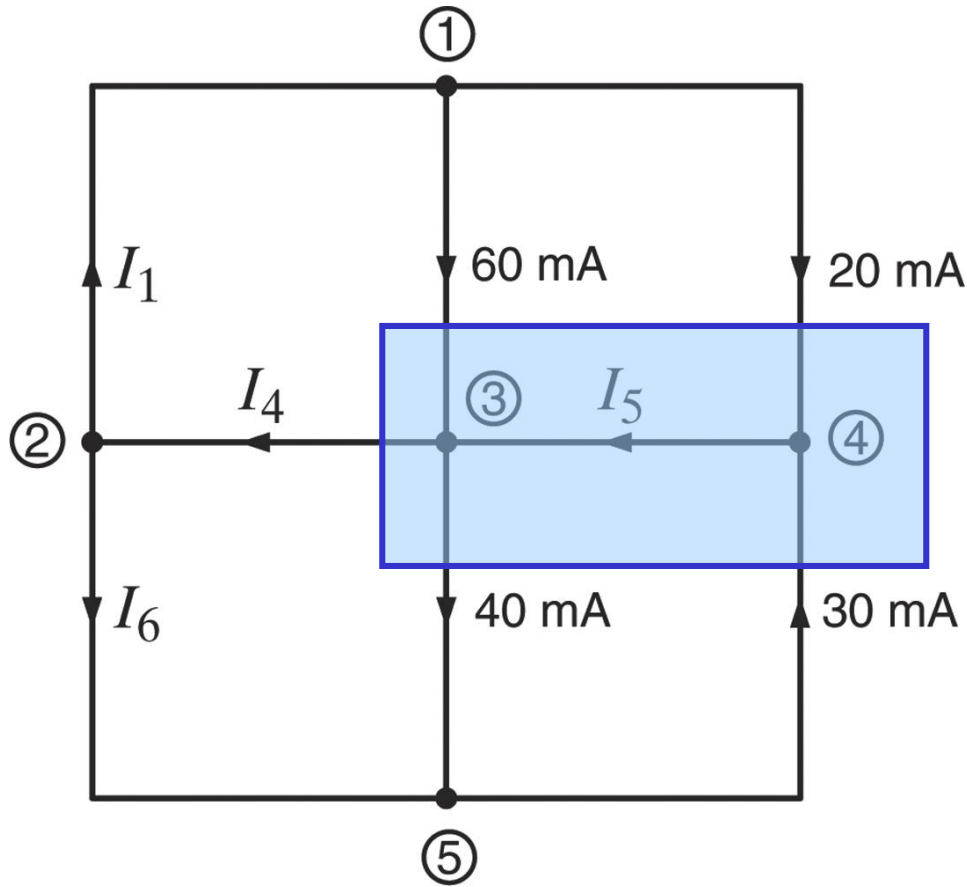- Bağımlı bir kaynağın varlığı, KAK'nun uygulanmasını etkilemez.
- KAK yalnızca topolojiye bağlıdır.



Burada daha genel bir düğüm fikrinin kullanımı gösterilmektedir. Gölgeyi yüzey devrenin bir bölümünü kapsar ve BÜYÜK düğüm olarak kabul edilebilir.


BÜYÜK düğümdeki akımların cebirsel toplamı=0

$$I_4 + 40mA - 30mA - 20mA - 60mA = 0$$

$$I_4 = 70mA$$


I_5 akımı BÜYÜK düğüm için dahili akımdır ve dikkate alınmaz

I_1 'i bulun

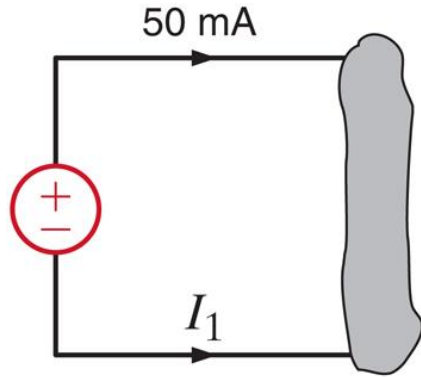


$$I_1 = -50 \text{ mA}$$

I_T 'yi bulun

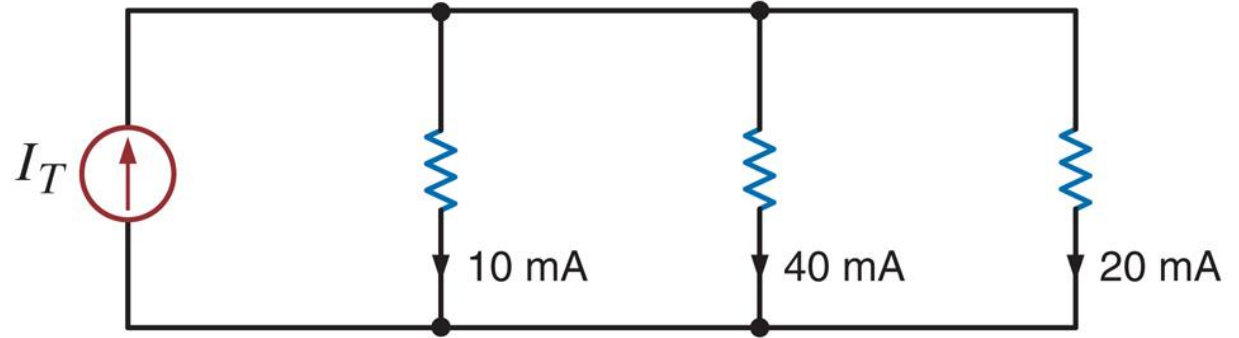


$$I_T = 10 \text{ mA} + 40 \text{ mA} + 20 \text{ mA}$$

I_1 'i bulun

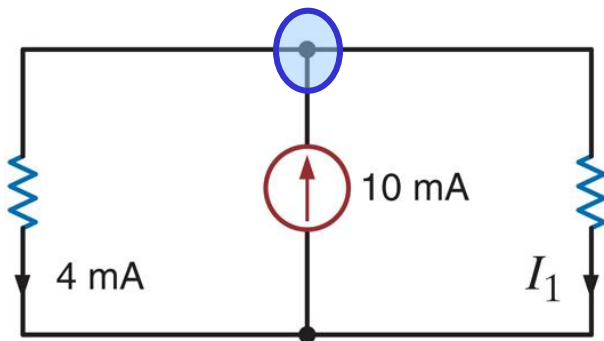

$$10 \text{ mA} - 4 \text{ mA} - I_1 = 0$$


I_1 ve I_2 'yi bulun

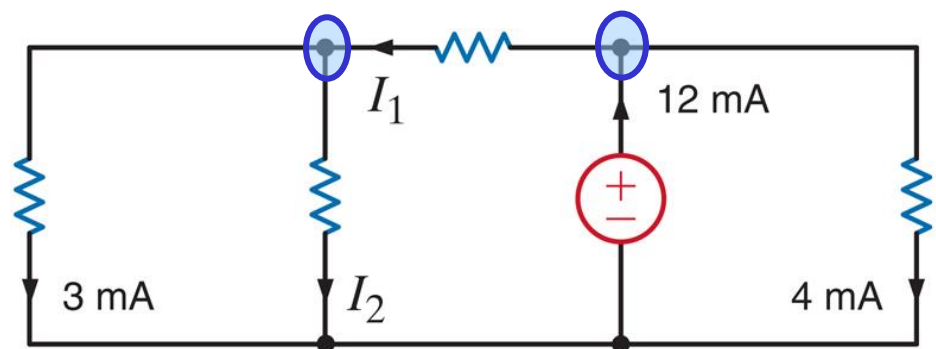

$$I_2 + 3 \text{ mA} - I_1 = 0$$


$$I_1 + 4 \text{ mA} - 12 \text{ mA} = 0$$

i_x 'i bulun

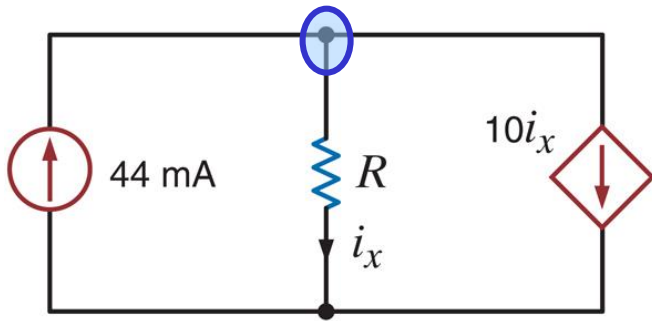


$$10i_x + i_x - 44\text{mA} = 0$$


$$i_x = 4\text{mA}$$

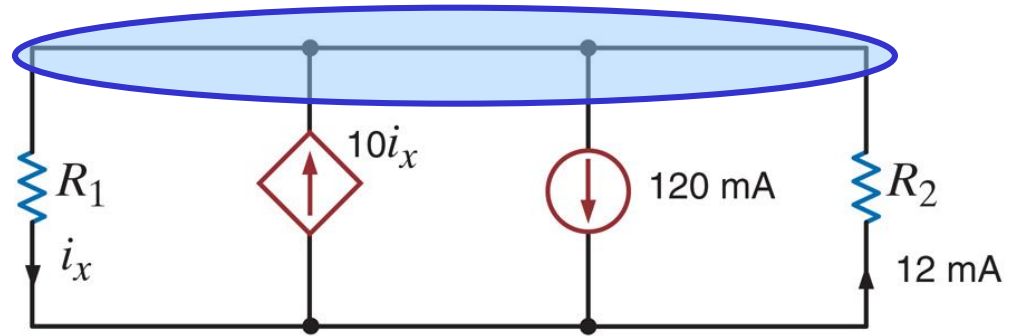
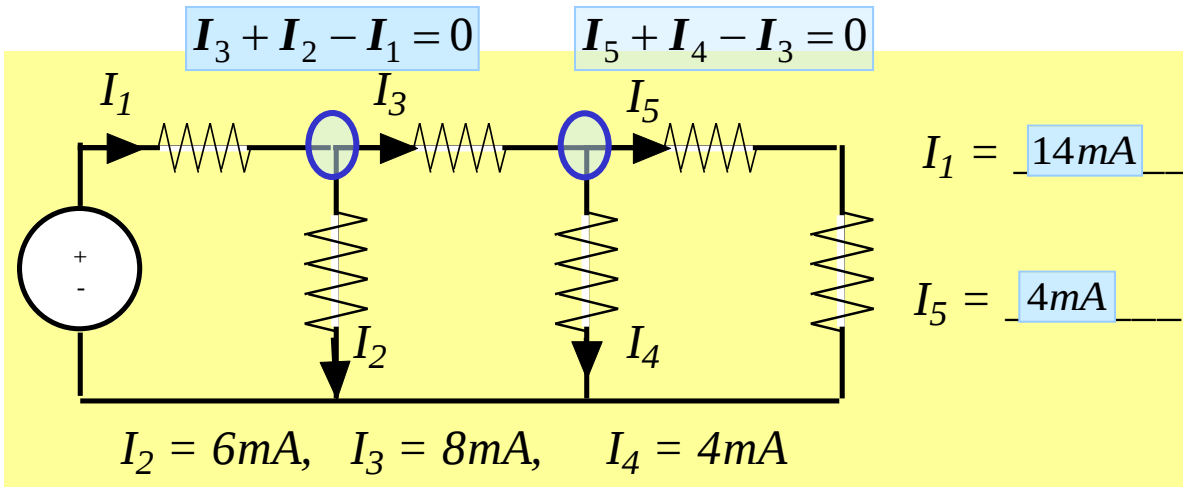
$$i_x - 10i_x + 120\text{mA} - 12\text{mA} = 0$$



BELİRTİLEN AKIMLARI BULUN

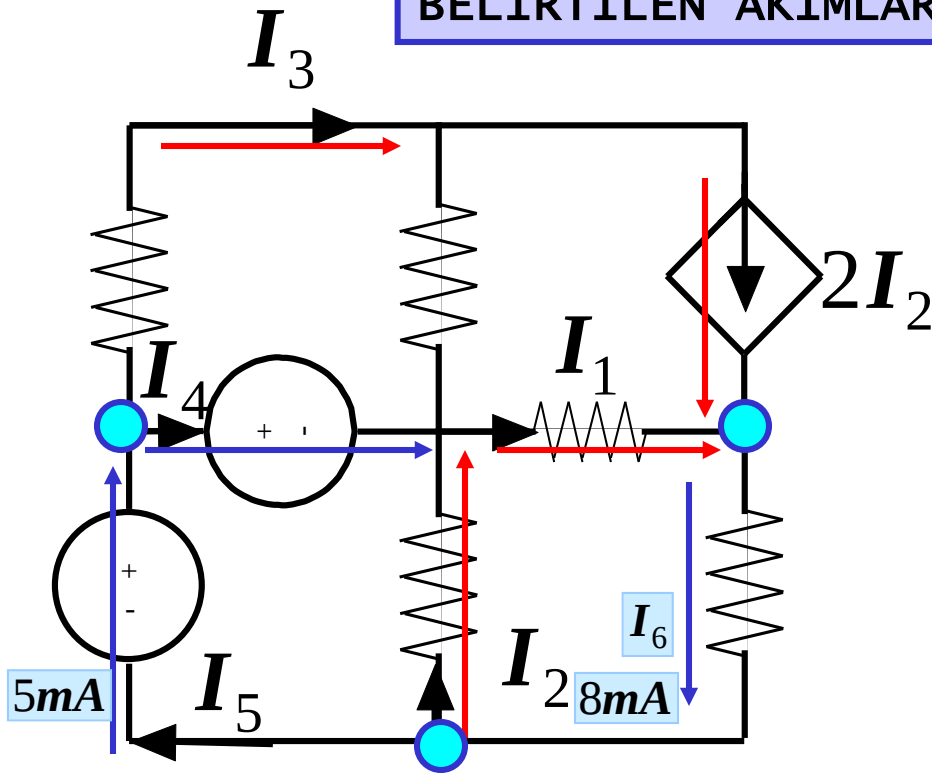

$$I_4 = 2mA$$

$$I_5 = 5mA$$

İŞLEM ADIMLARI:

BİLİNER AKIMLARI İŞARETLEYİN

TEK BİLİNMEYEN AKIMLI DÜĞÜMLERİ BELİRLEYİN


$$I_1 = 2mA, I_2 = 3mA, I_3 = 5mA$$

$$I_6 - I_1 - 2I_2 = 0 \Rightarrow I_6 = 8mA$$

$$I_5 + I_2 - I_6 = 0$$

$$I_4 + I_3 - I_5 = 0$$

I_x 'i bulun

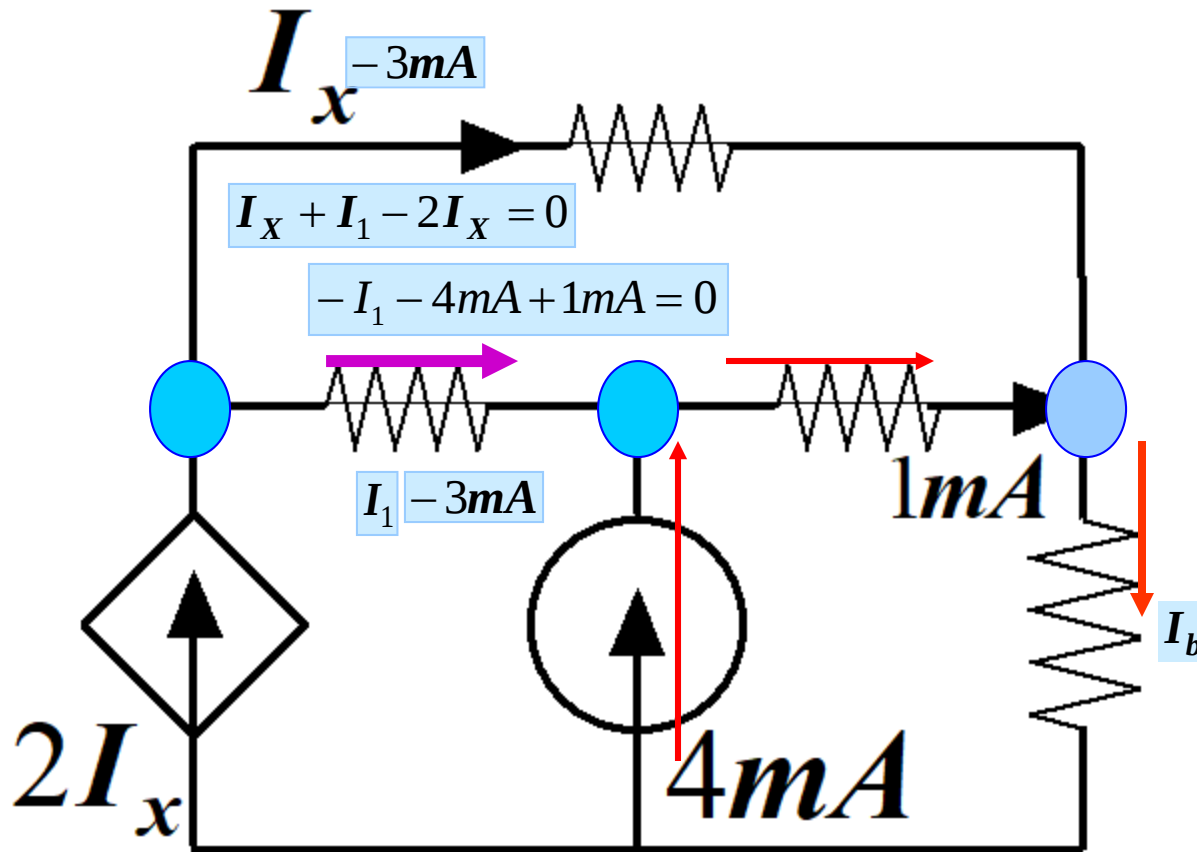


DOGRULAMA

$$I_b = 1mA + I_x = -2mA$$

$$2I_x + 4mA = I_b$$

Bu soru, KAK'nu ve akım gösterim kurallarını test etmektedir

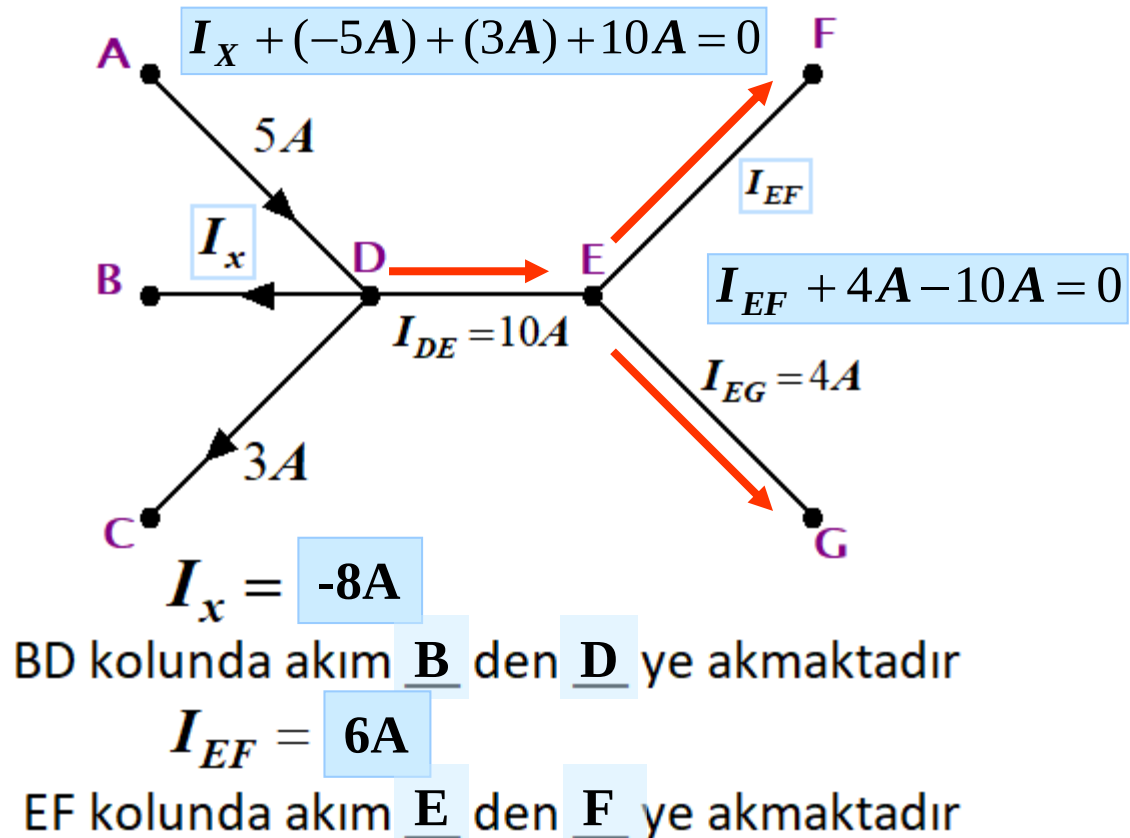Düğüme gelen ve terkeden akımların cebirsel toplamı = 0



KIRCHHOFF'UN GERİLİM KANUNU



ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNİN
TEMEL İLKELERİNDEN BİRİSİ

ENERJİNİN KORUNUMU İLKESİ
“ENERGY CANNOT BE CREATED NOR DESTROYED”
“ENERJİ NE YARATILABİLİR NE DE YOK EDİLEBİLİR”

KIRCHHOFF'UN GERİLİM KANUNU (KGK)


KGK ENERJİNİN KORUNUMU İLKESİDİR

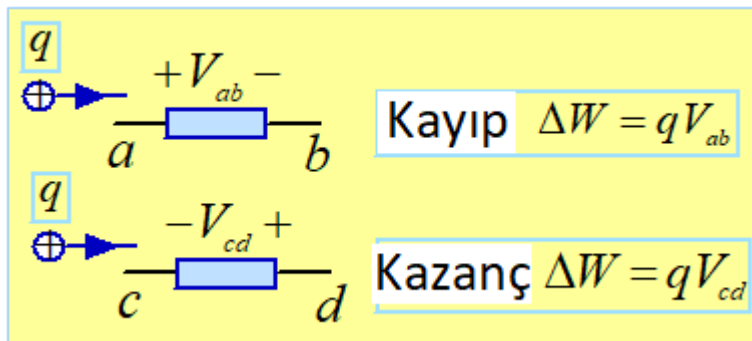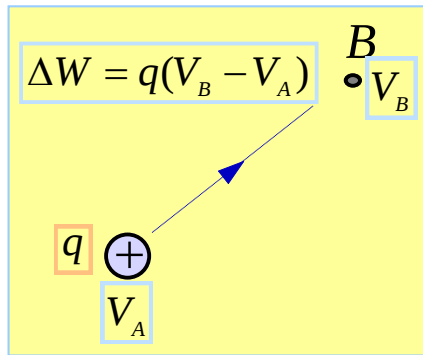Bir pozitif yük, daha yüksek gerilimli bir noktaya hareket ederken enerji kazanır ve daha düşük gerilimli bir noktaya hareket ederse enerjiyi bırakır



KIRCHHOFF'UN GERİLİM KANUNU (KGK)

“HAYALİ BİR DENEY”

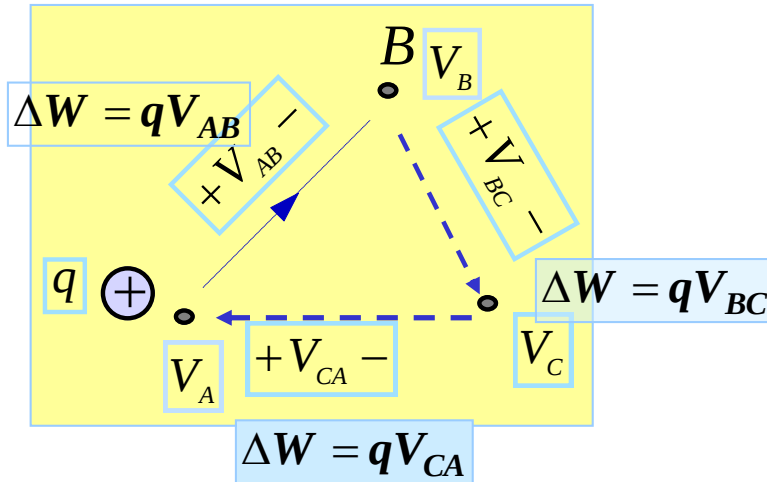

Eğer yük aynı başlangıç noktasına gelirse,
net enerji kazancı sıfır olmalıdır (Conservative network)

Aksi halde yük sonsuz enerji kaybedebilir veya
sonsuz miktarda enerji tedarik edebilir

$$q(V_{AB} + V_{BC} + V_{CA}) = 0$$


KGK: Herhangi bir çevre etrafındaki gerilim düşümleri ile
gerilim yükselmelerinin cebirsel toplamı sıfır olmalıdır

$$\begin{array}{c} \bigcirc - V + \bigcirc \\ A \quad B \end{array} \equiv \begin{array}{c} \bigcirc + (-V) - \bigcirc \\ A \quad B \end{array}$$


Gerilim Yükselmesi
Negatif Gerilim Düşümüdür

KGK: Herhangi bir çevre etrafındaki
gerilim düşümlerinin cebirsel toplamı
sıfır olmalıdır

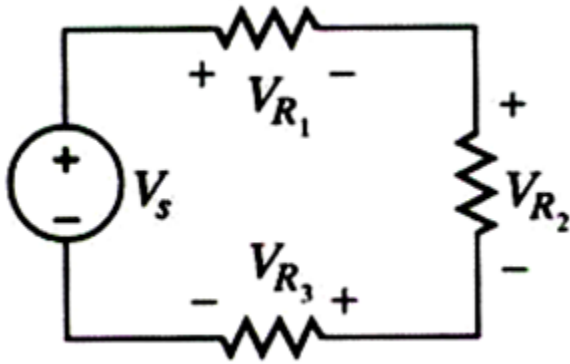Aşağıdaki çevre için KGK denklemini yazın
(saat ibresi yönünde harekete göre)


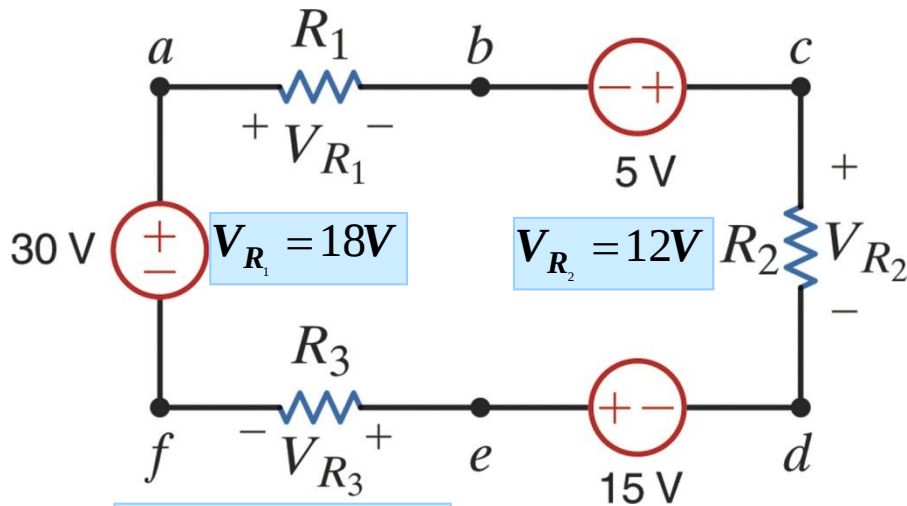
$$-V_S + V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} = 0$$




ÇEVRE *abcdefa*

$$+V_{R_1} - 5 + V_{R_2} - 15 + V_{R_3} - 30 = 0$$

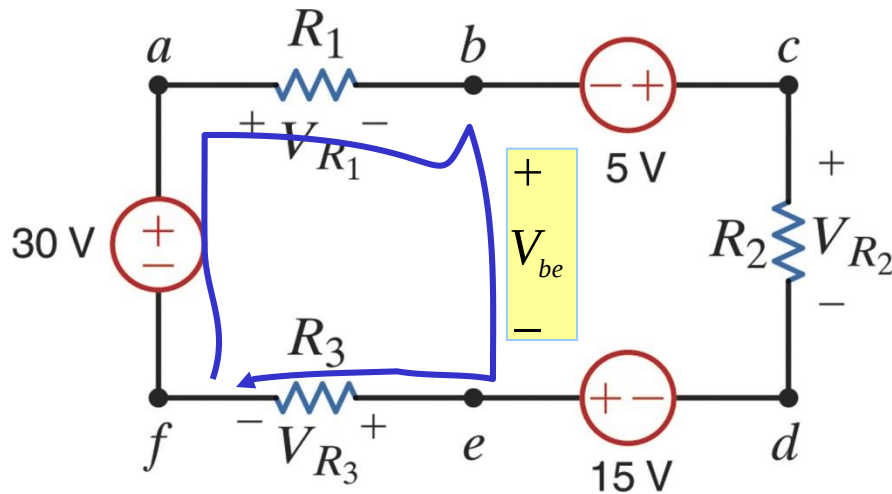PROBLEM ÇÖZME İPUCU: KGK BİLİNMEYEN GERİLİMİ BULMAK İÇİN KULLANIŞLIDIR
- ÖNCE BİLİNMEYEN GERİLİMİ İÇEREN ÇEVREYİ BELİRLEYİN -

BELİRLEYECEĞİNİZ ÇEVRE FİZİKSEL OLARAK OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR

ÖRNEK : V_{R_1} , V_{R_3} Bilinmektedir,
 V_{be} Gerilimini bulunuz



$$V_{R_1} + V_{be} + V_{R_3} - 30[V] = 0$$

BİLGİ: KAK'nu tartışırken olası tüm KAK denklemlerinin bağımsız olmadığını gördük. KGK kullanırken de aynı durumun ortaya çıktığını göreceğiz..

Doğrusal bağımsız denklemlerin sayısıyla ilgili ipucu


Bir Devrede;

N Düğümlerin sayısı

B Kolların sayısı

$N - 1$ DOĞRUSAL BAĞIMSIZ KAK DENKLEMLERİ

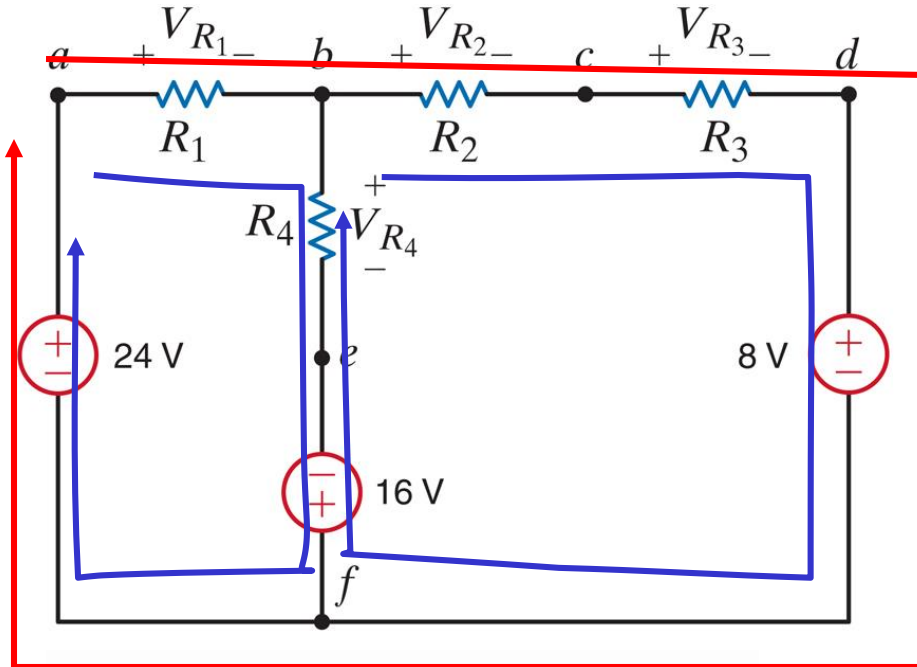$B - (N - 1)$ DOĞRUSAL BAĞIMSIZ KGK DENKLEMLERİ



$$V_{R_1} + V_{R_4} - 16 - 24 = 0$$


$$V_{R_2} + V_{R_3} + 8 + 16 - V_{R_4} = 0$$

$$V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3} + 8 - 24 = 0$$

ÜÇÜNCÜ DENKLEM DİĞER İKİSİNİN TOPLAMIDIR!!

ÖRNEK: Verilen devrede $N = 6$, $B = 7$. Dolayısıyla, sadece iki tane bağımsız KGK denklemi vardır.

V_{ae}, V_{ec} Gerilimlerini Bulunuz

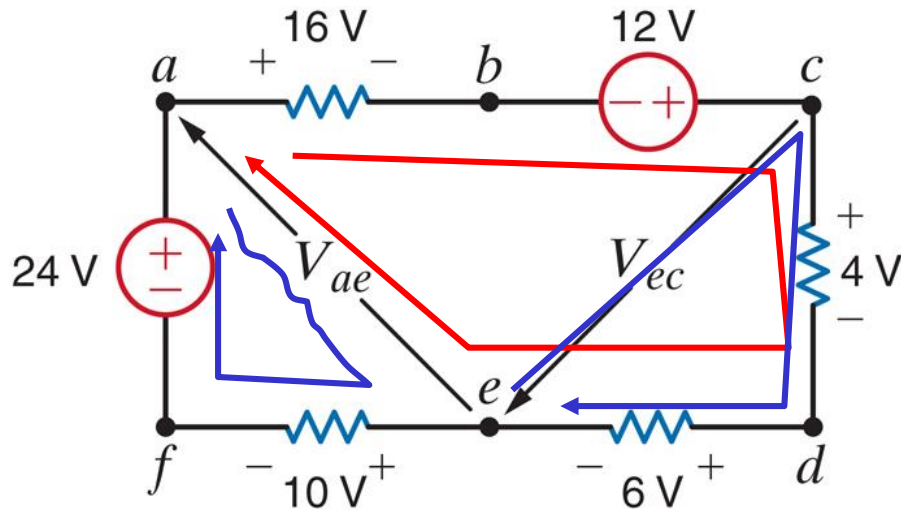


$$V_{ae} + 10 - 24 = 0$$

$$16 - 12 + 4 + 6 - V_{ae} = 0$$

En basit çevreyi kullanın

$$4 + 6 + V_{ec} = 0$$


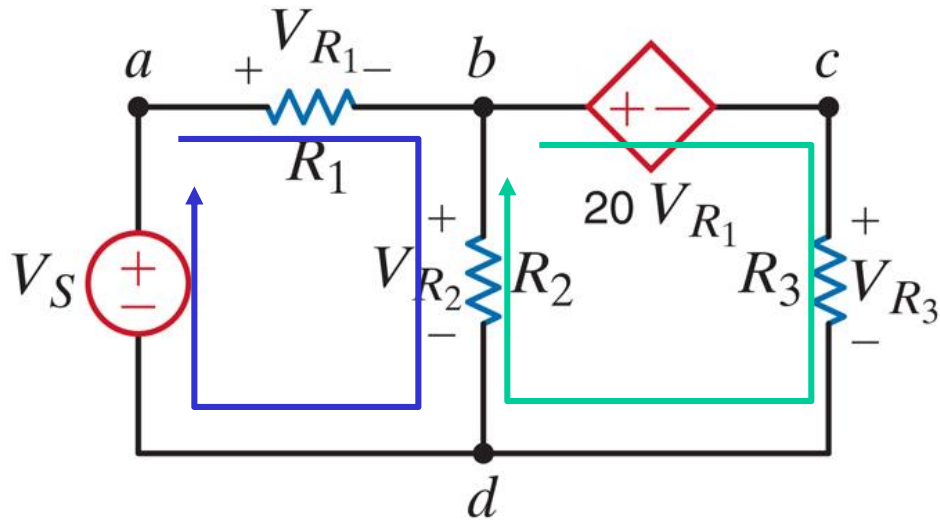
BAĞIMLI KAYNAKLAR DA AYNI ŞEKİLDE ELE ALINIR



$$V_{R_1} + V_{R_2} - V_S = 0$$


$$20V_{R_1} + V_{R_3} - V_{R_2} = 0$$

Örnekler

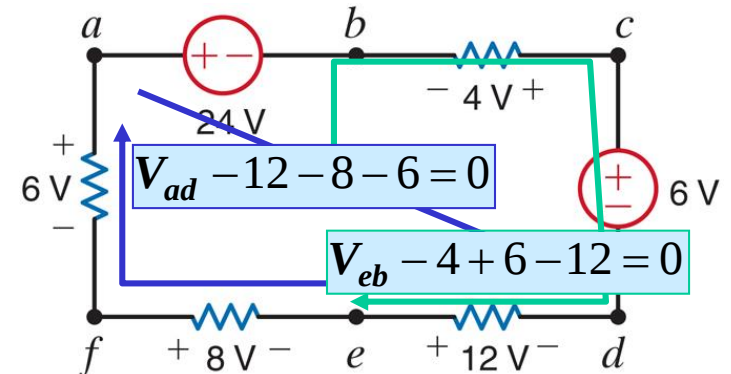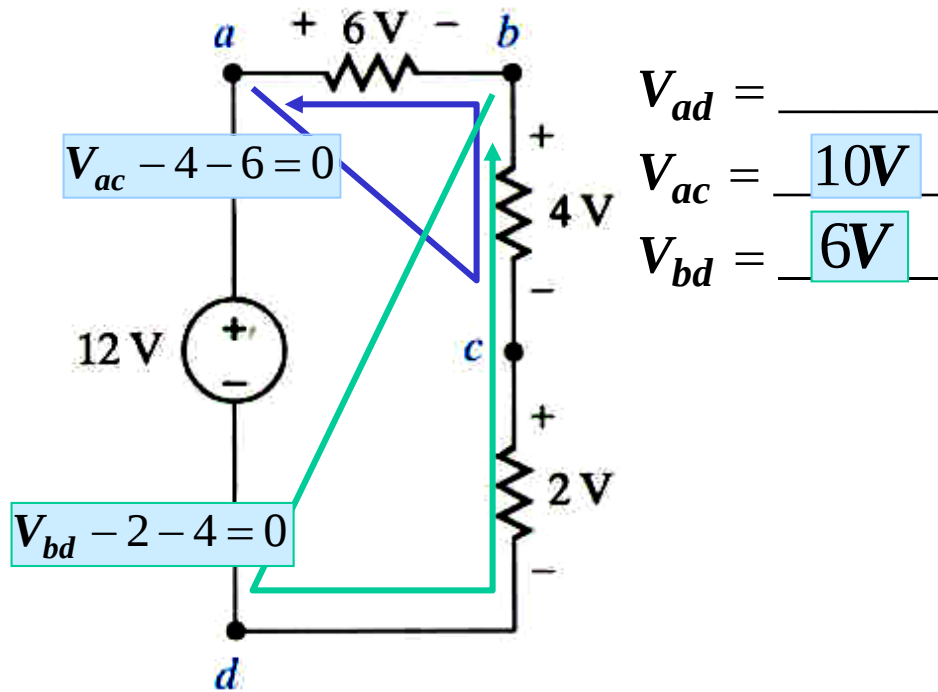

$V_{ad} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad V_{eb} = \underline{\hspace{2cm}}$

Örnekler

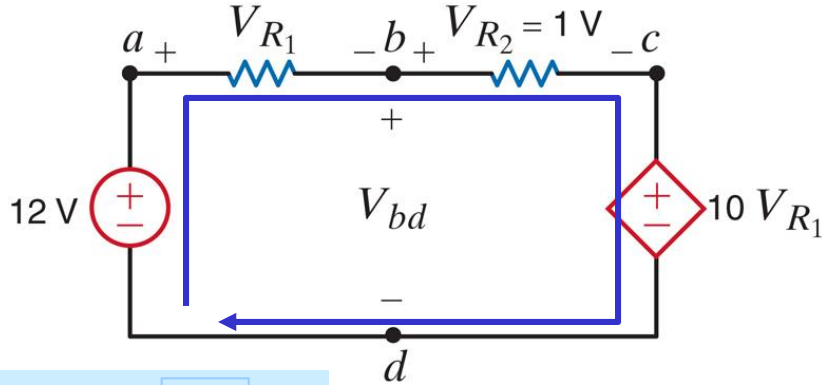



$$V_{bd} = \underline{11V}$$

İLK ÖNCE V_{R_1} BULUNMALIDIR


$$-12 + V_{R_1} + 1 + 10V_{R_1} = 0 \Rightarrow V_{R_1} = 1V$$

Bağımlı kaynaklar analiz etmek için zor değildir

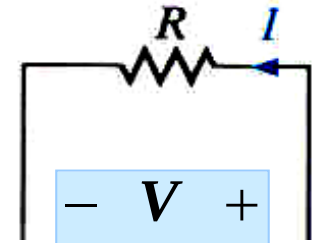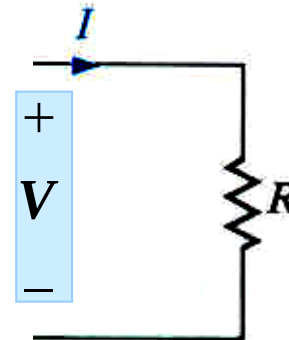HATIRLATMA: Bir dirençte gerilim ve akım yönleri Pasif İşaret Yöntemine uygun olmalıdır



ÖRNEK PROBLEM

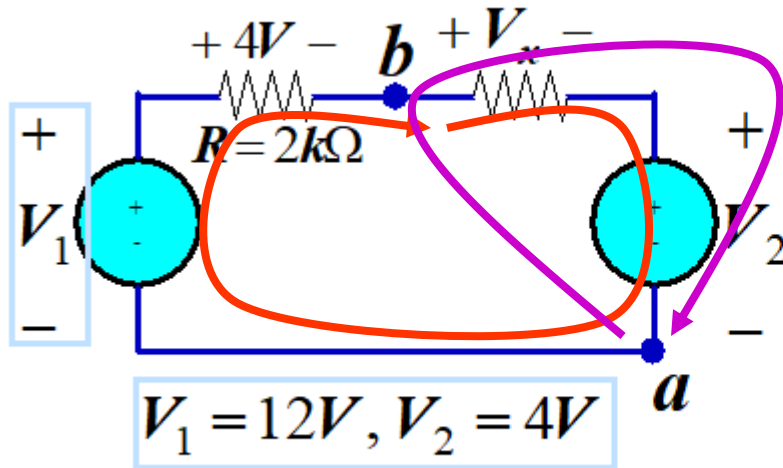

Aşağıdakileri bulun

$$V_x = 4V$$

$$V_{ab} = -8V$$

2k dirençte harcanan güç

$$P_{2k} =$$

Geçmiş konuları
hatırlayın

Sadece tek bilinmeyen gerilimin olduğu çevreyi bulmalıyız

V_x için

$$V_x + V_2 - V_1 + 4 = 0$$


$$V_x + 4 - 12 + 4 = 0$$

$$V_x + V_2 + V_{ab} = 0$$

$$V_{ab} = -V_x - V_2$$

ÖRNEK PROBLEM

Tek bilinmeyenli hiç çevre yok!!!

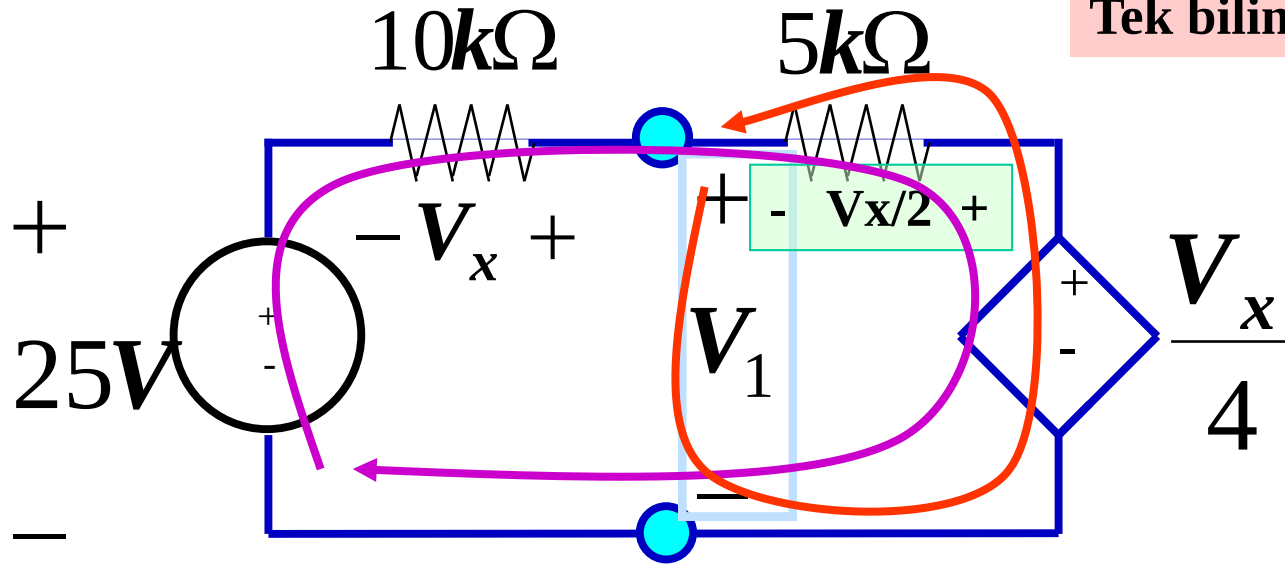

5k ve 10k dirençlerden geçen akım aynıdır.
Dolayısıyla 5k uçlarındaki gerilim düşümü
10k uçlarındaki gerilim düşümünün yarısıdır!!!

$$-25[V] - V_x - \frac{V_x}{2} + \frac{V_x}{4} = 0$$

$$V_x = -20[V]$$

EE-201, Ö.F.BAY

$$V_1 - \frac{V_x}{4} + \frac{V_x}{2} = 0$$

$$V_1 = -\frac{V_x}{4} = 5[V]$$